

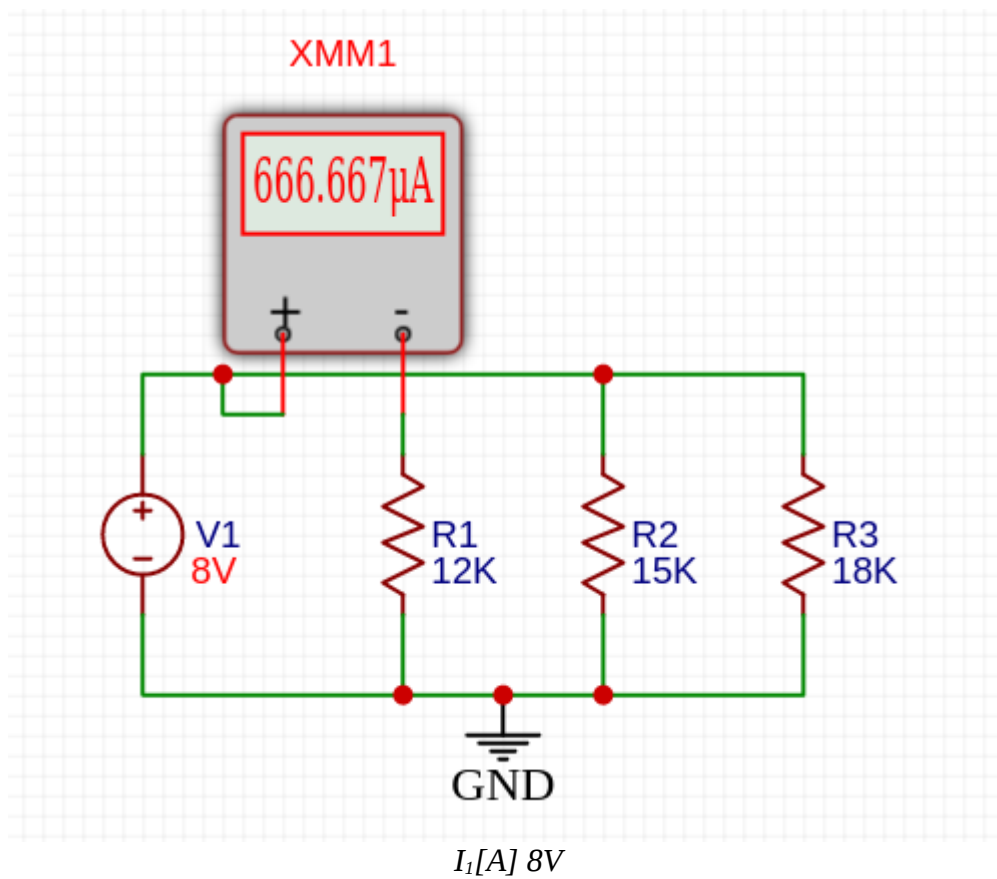



Section 1

Table 1

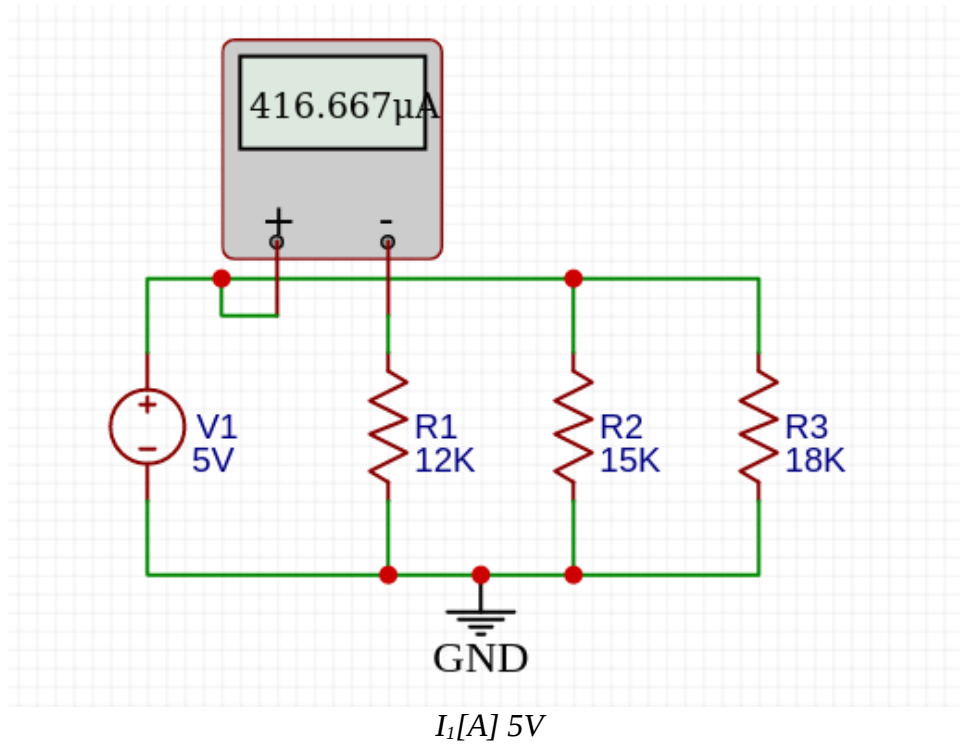


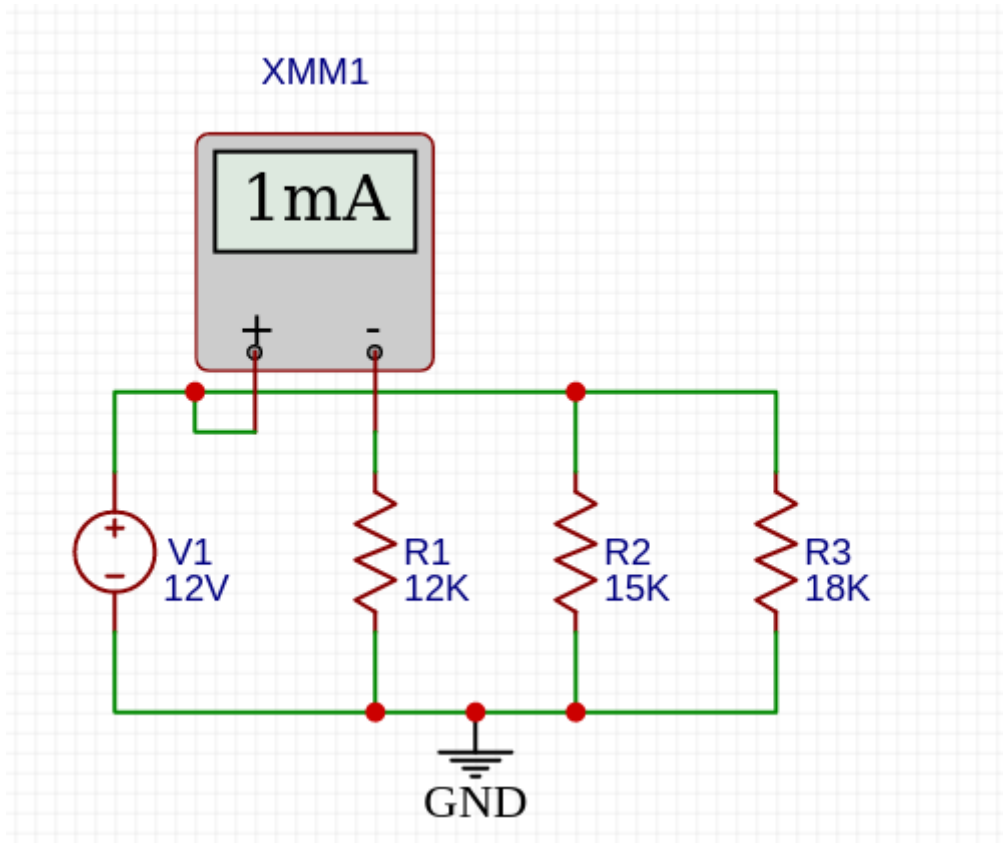


$I_1[A]$ 12V

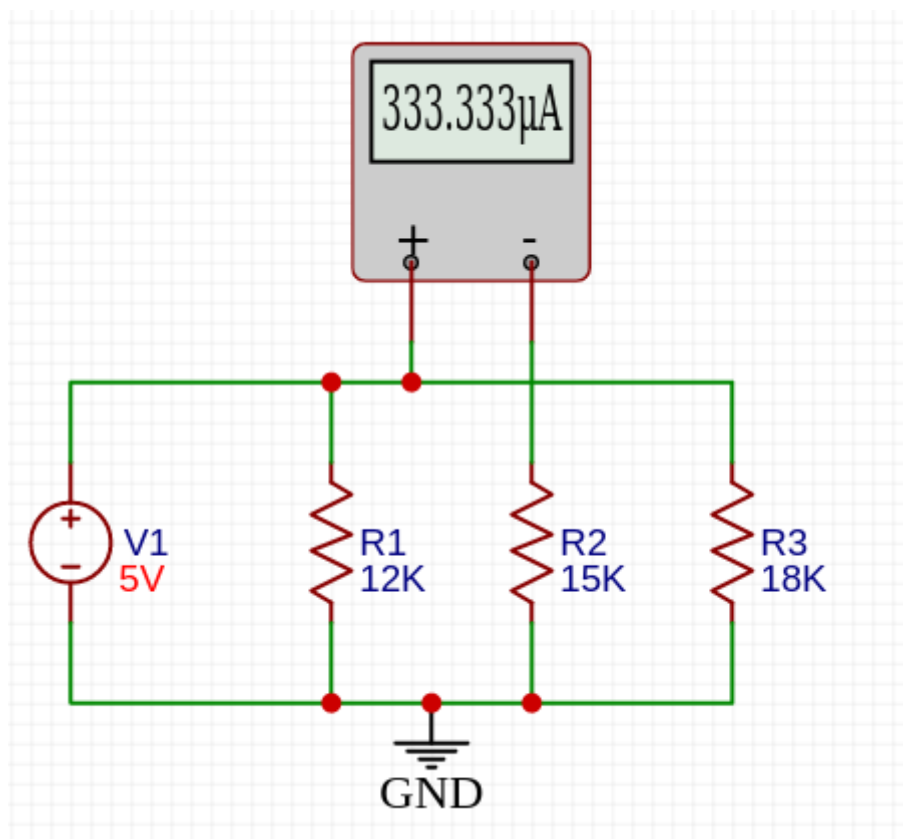


$I_2[A]$ 5V

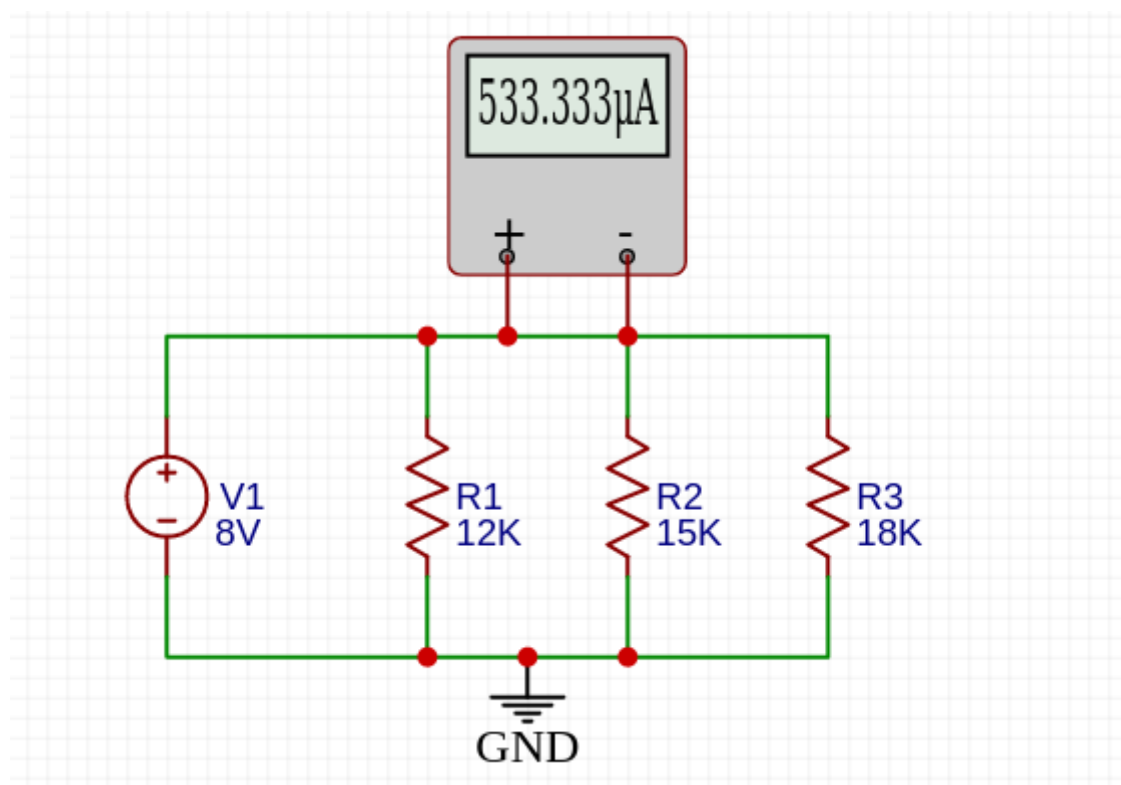


$I_2[A]$ 8V

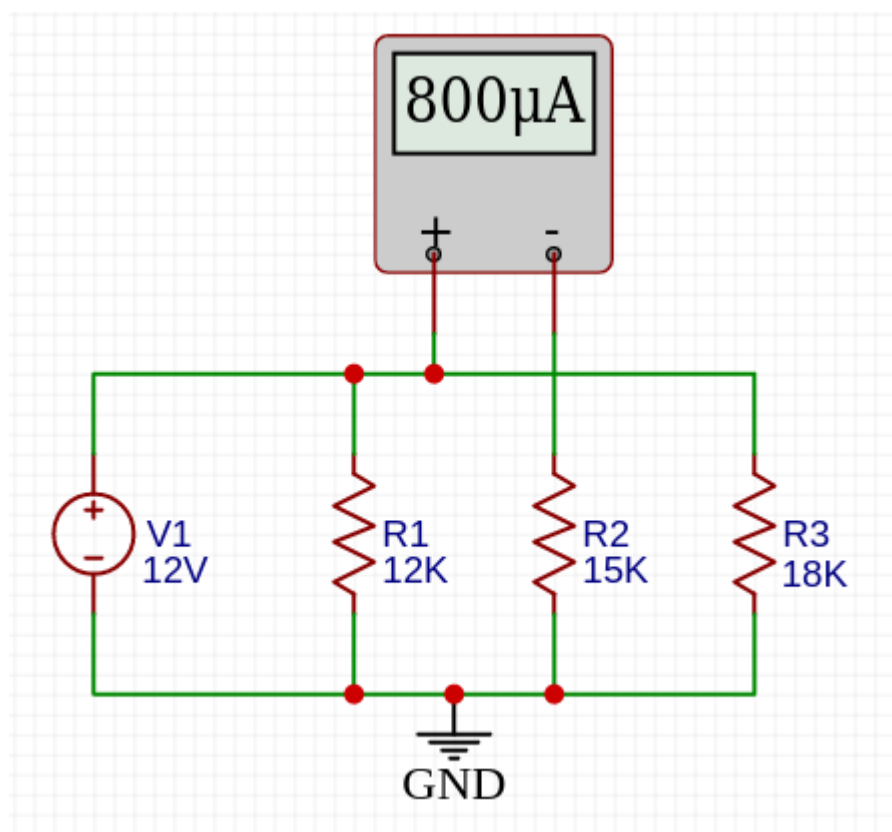


$I_2[A]$ 12V

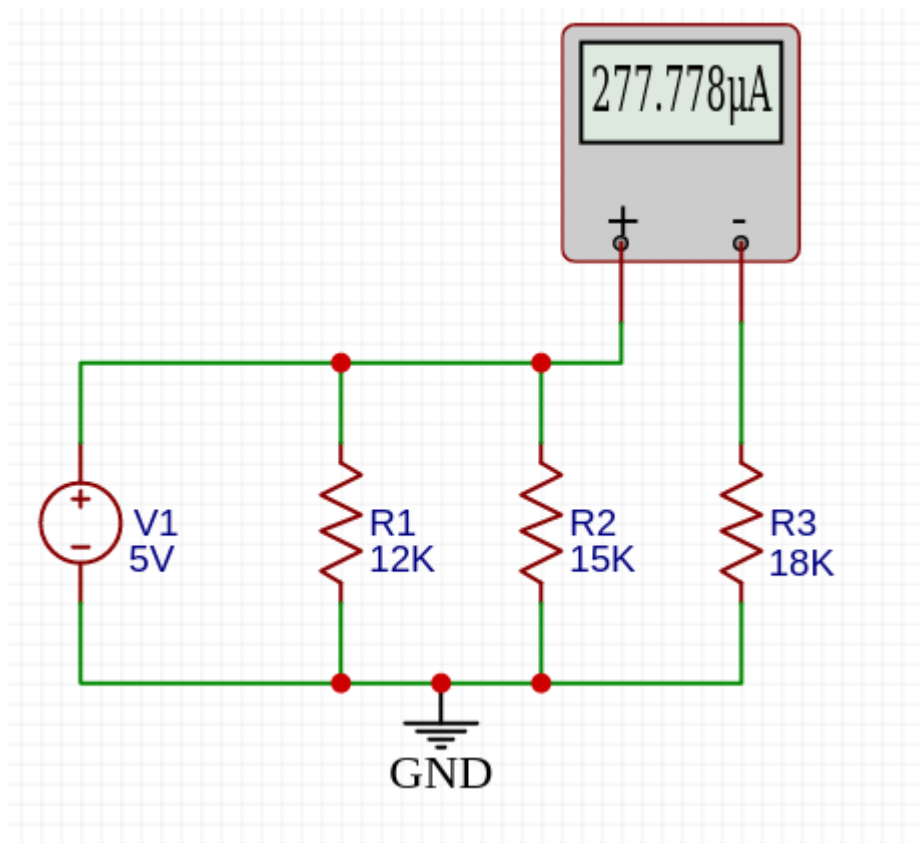


$I_3[A]$ 5V

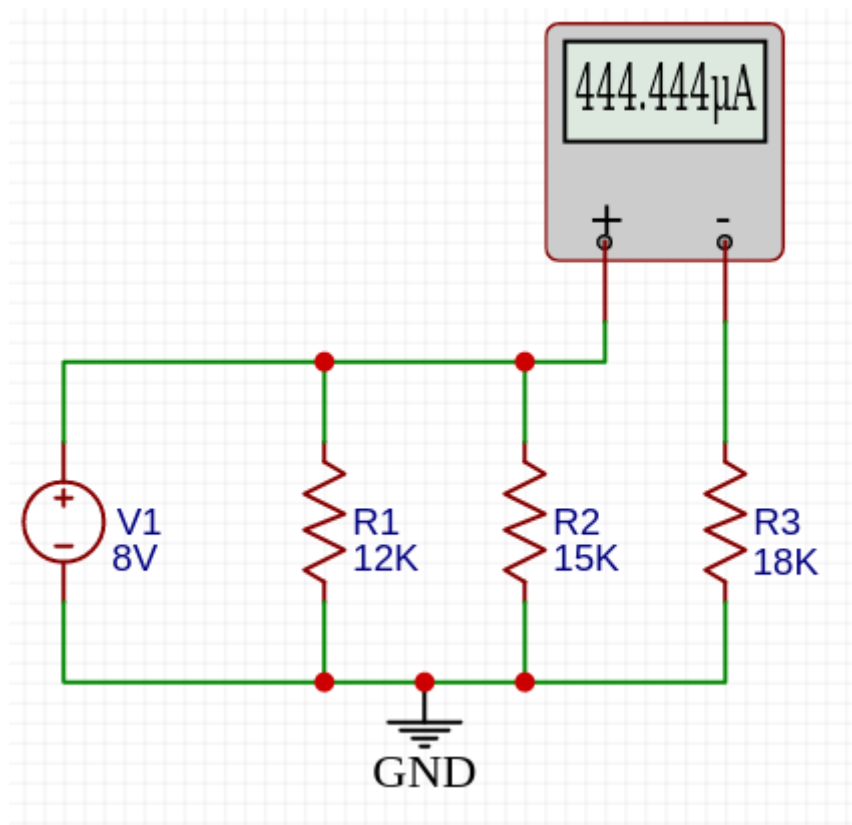

$I_3[A]$ 8V

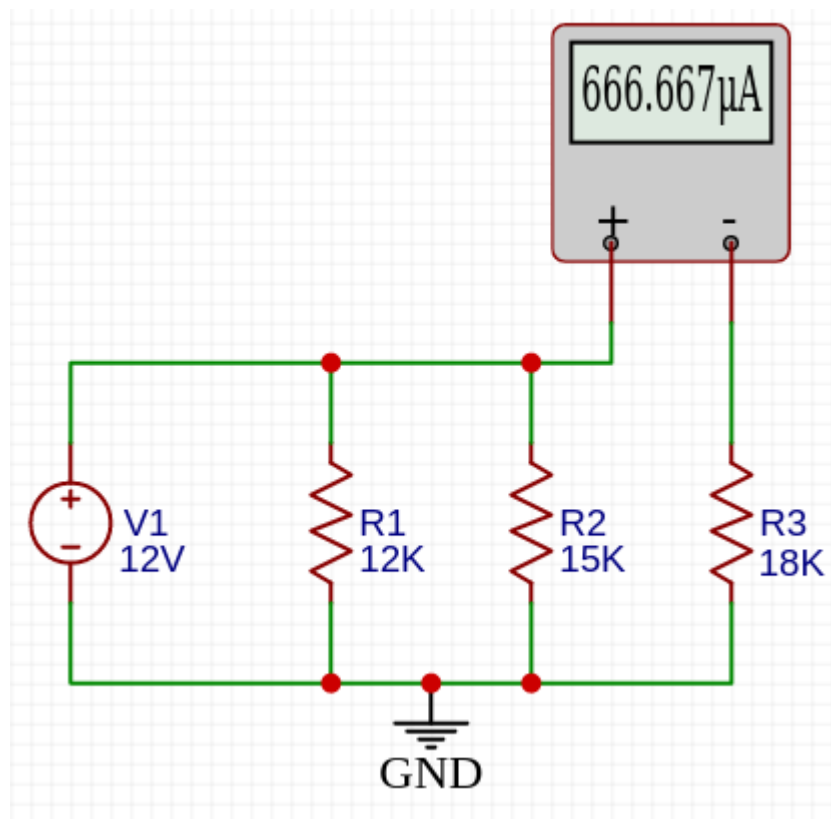

$I_3[A]$ 12V

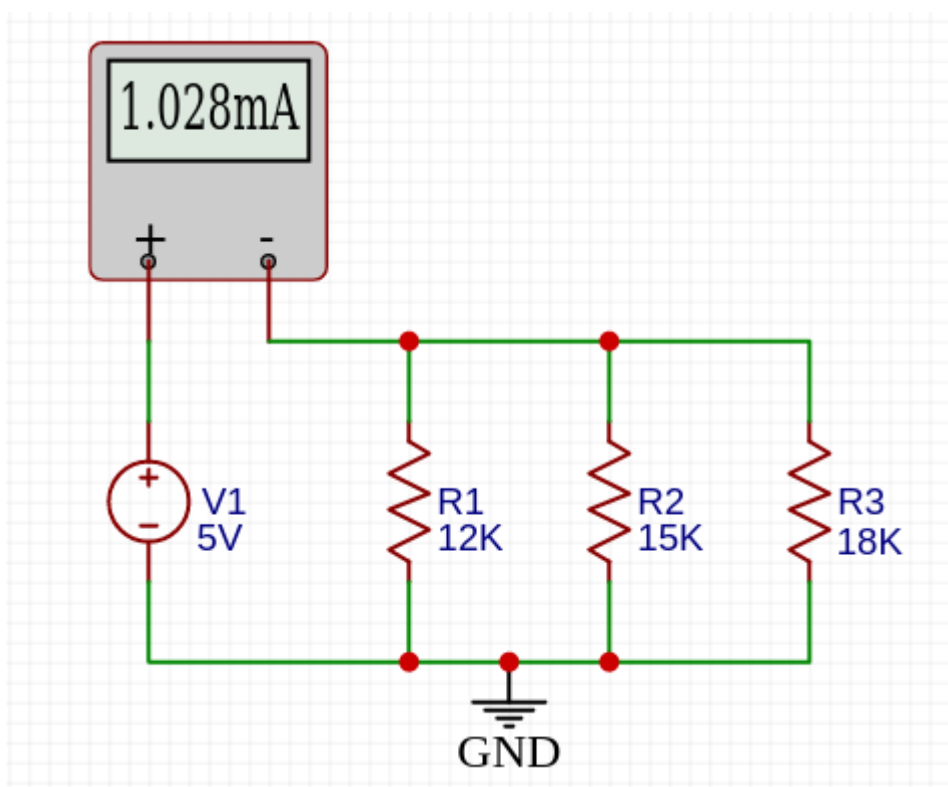

$I_k[A]$ 5v



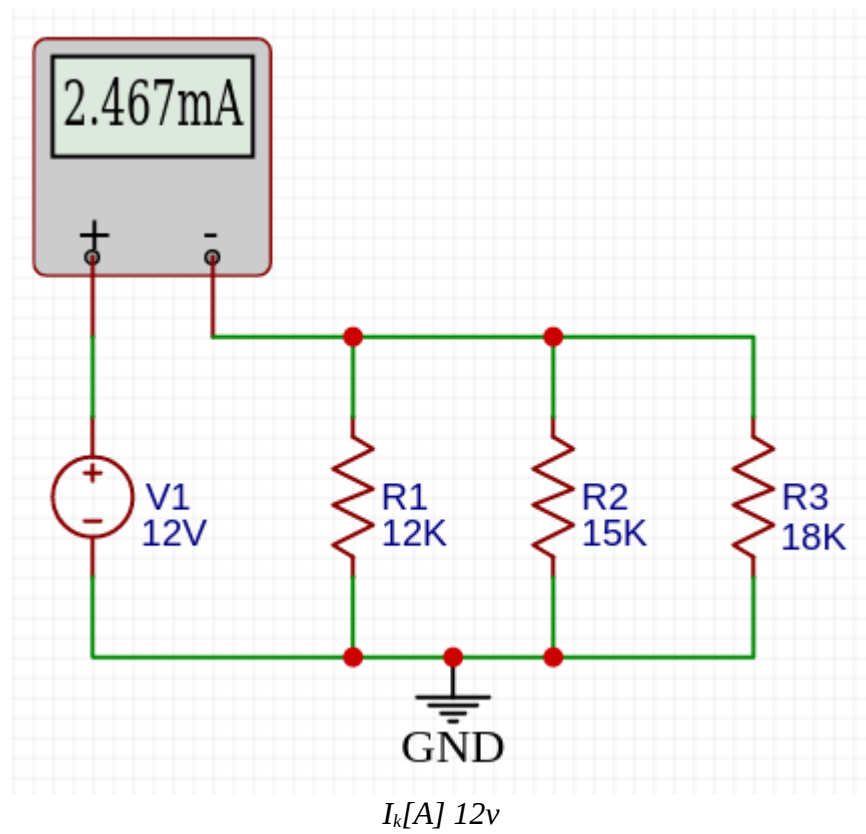
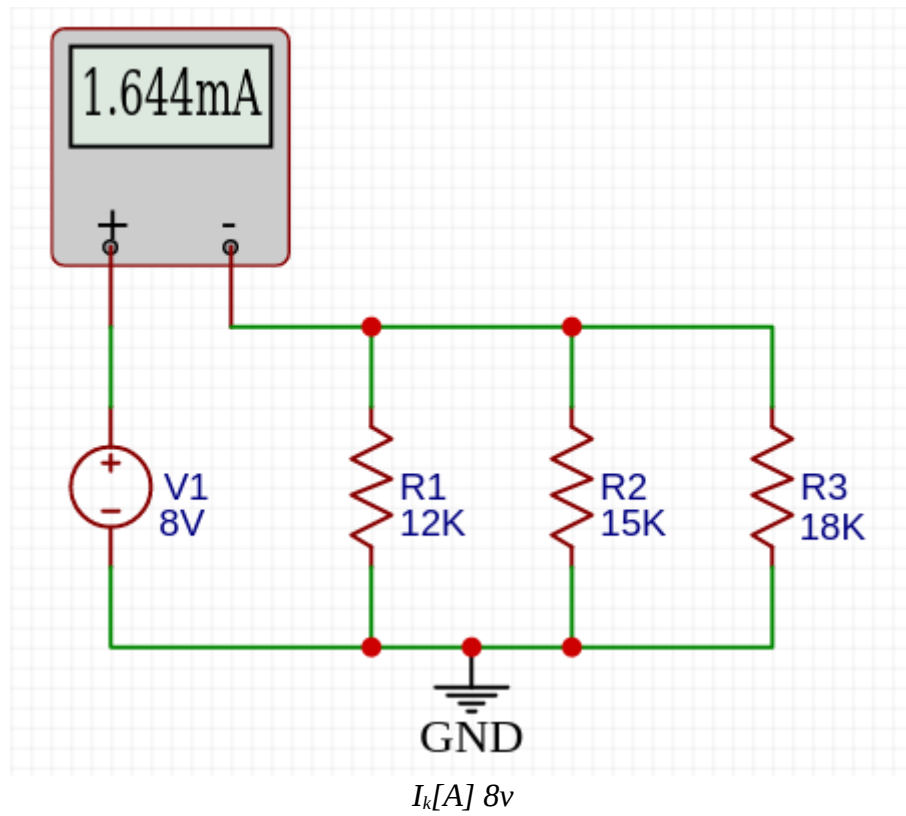



Table 2

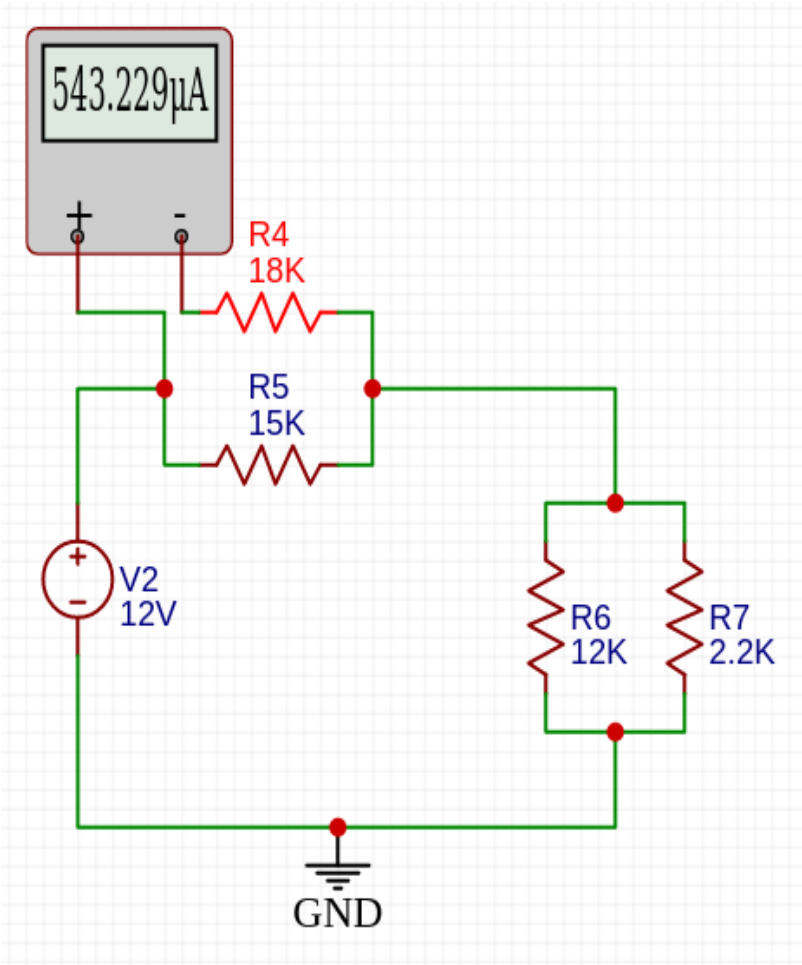


$I_{R1}[A]$

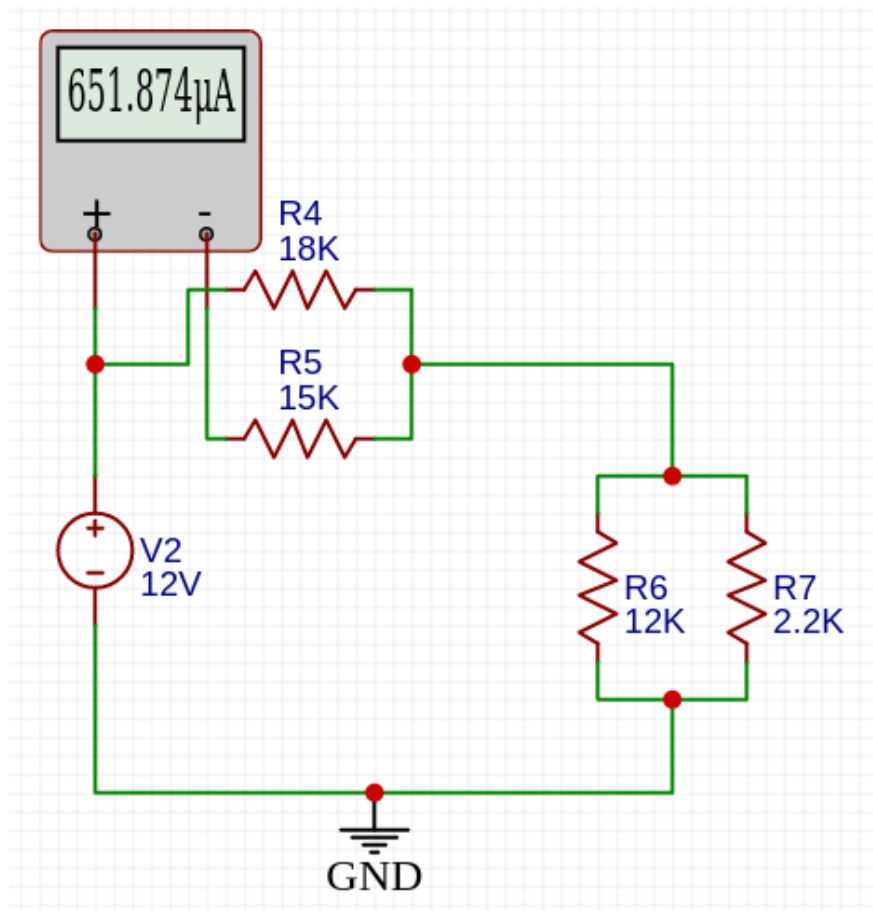


$I_{R2}[\text{A}]$

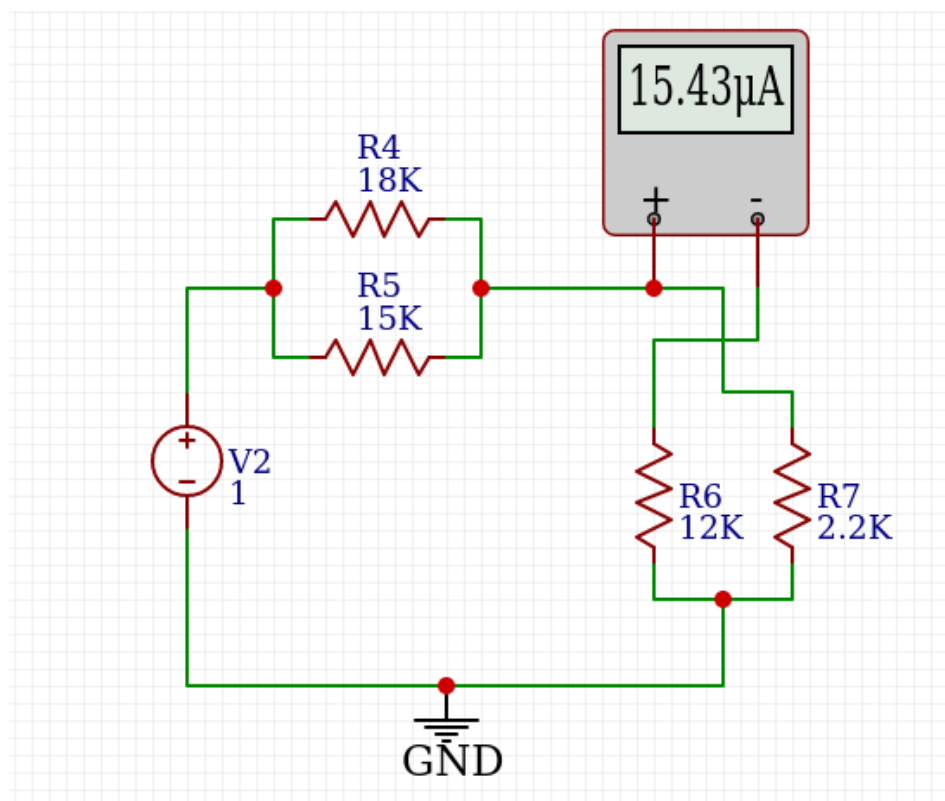

$I_{R3}[\text{A}]$

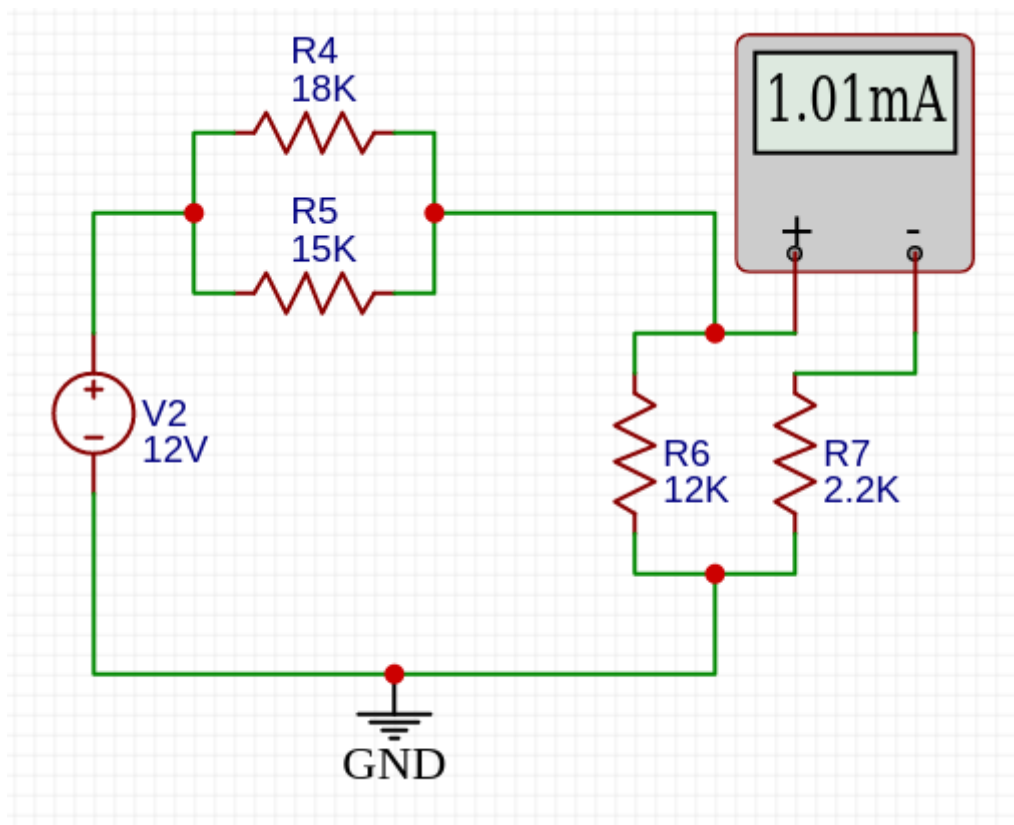


$I_{R4}[A]$

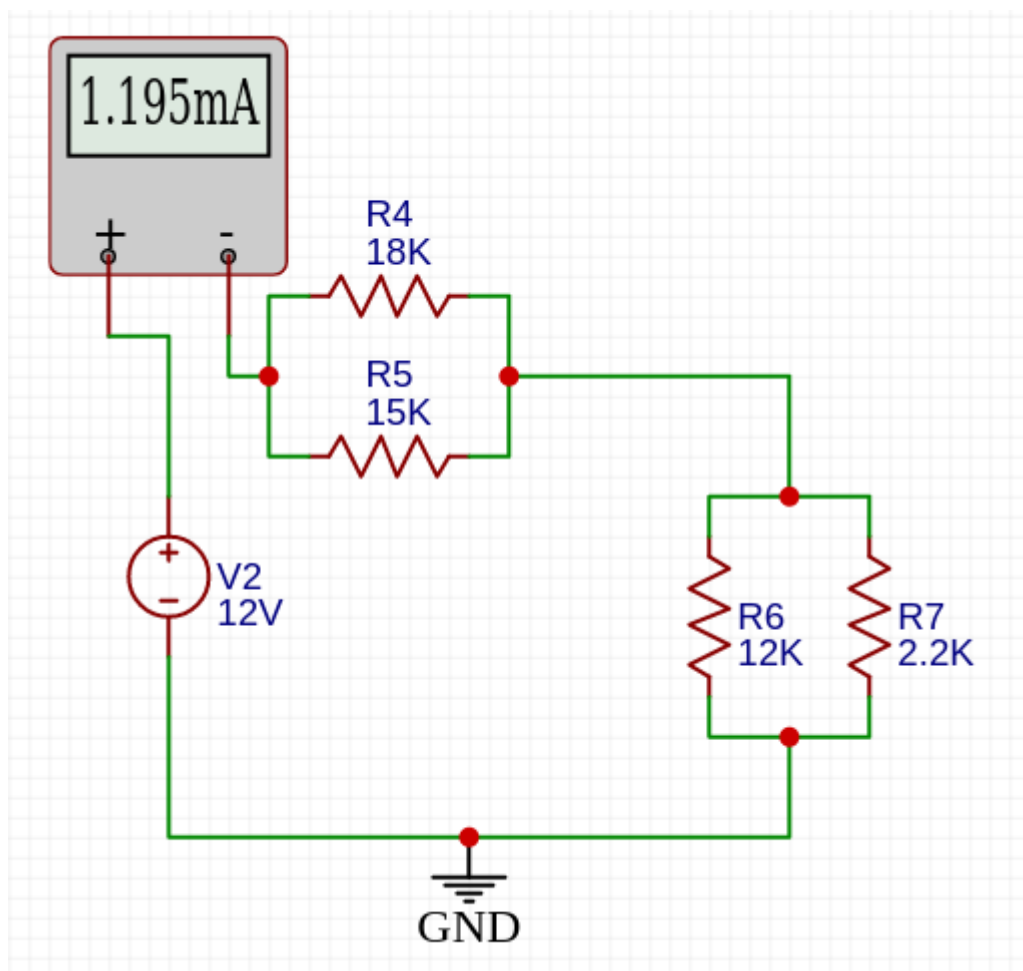


$I_k[A]$

Section 2

Table 3 (2.1)

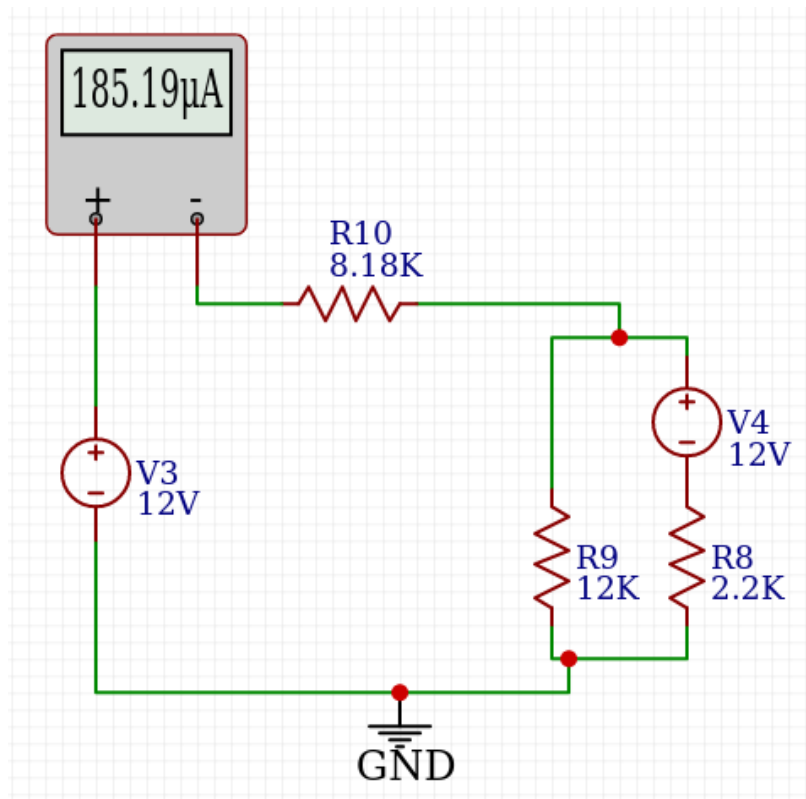

$$I_{R1,2eqv}[A]$$

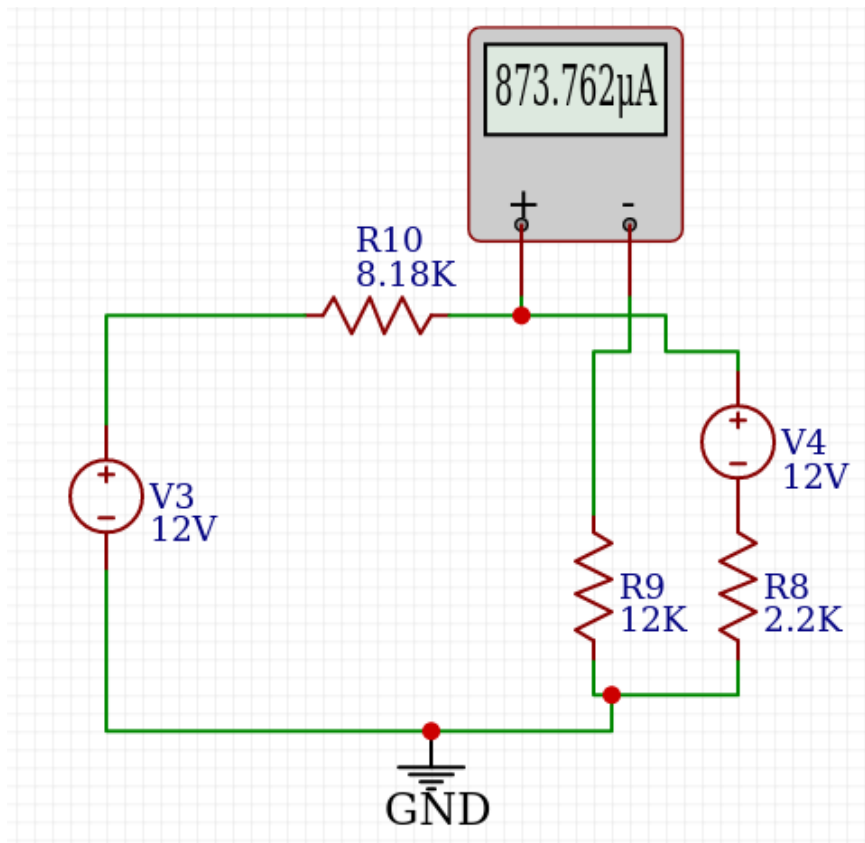

$$I_{R3}[A]$$



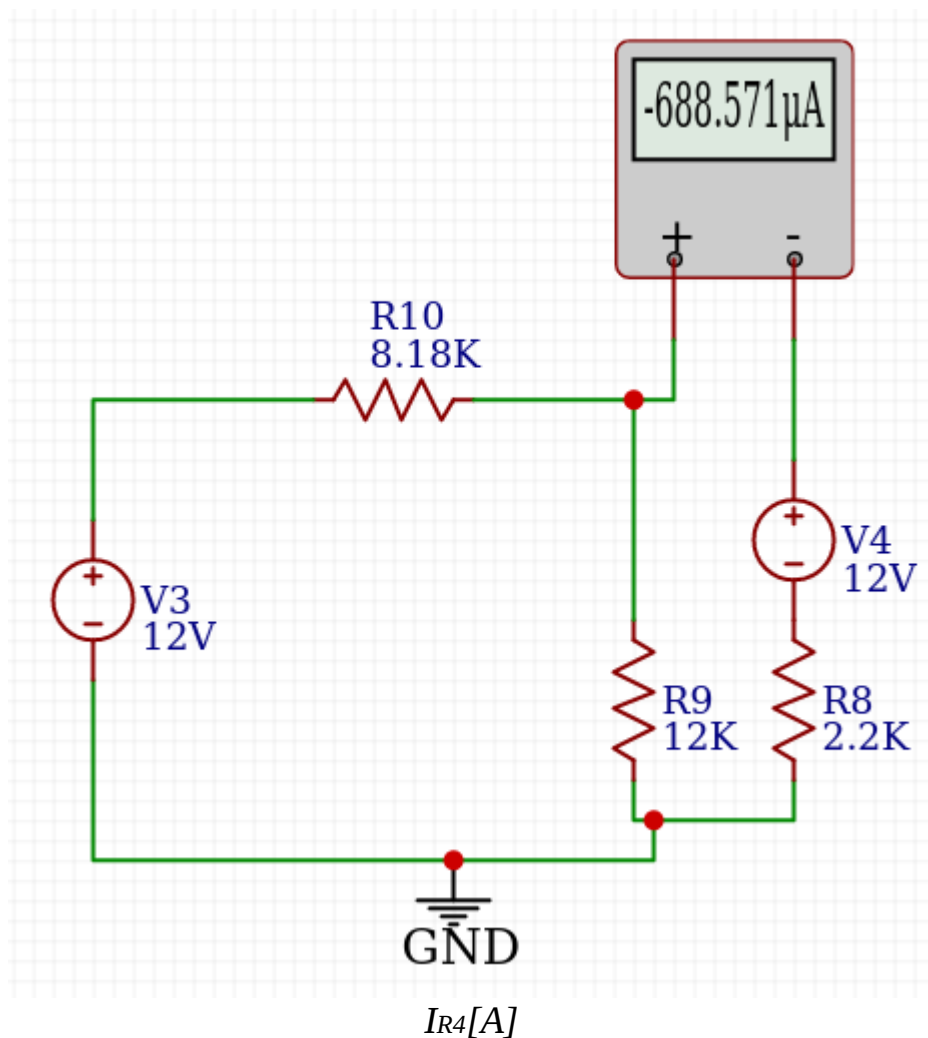
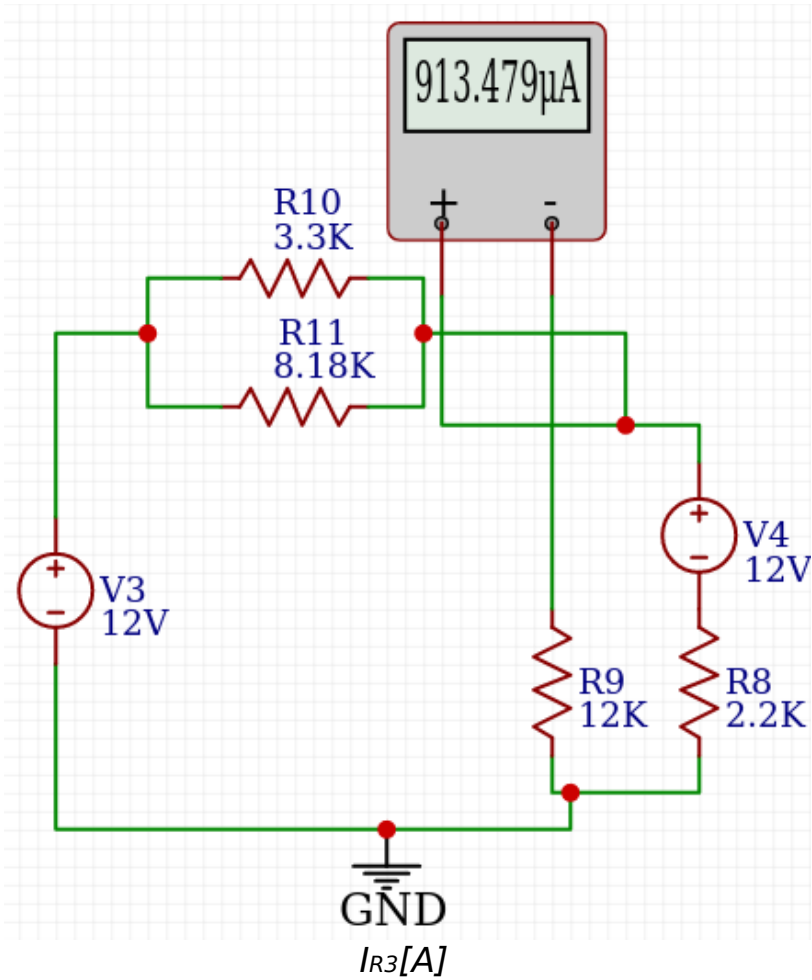
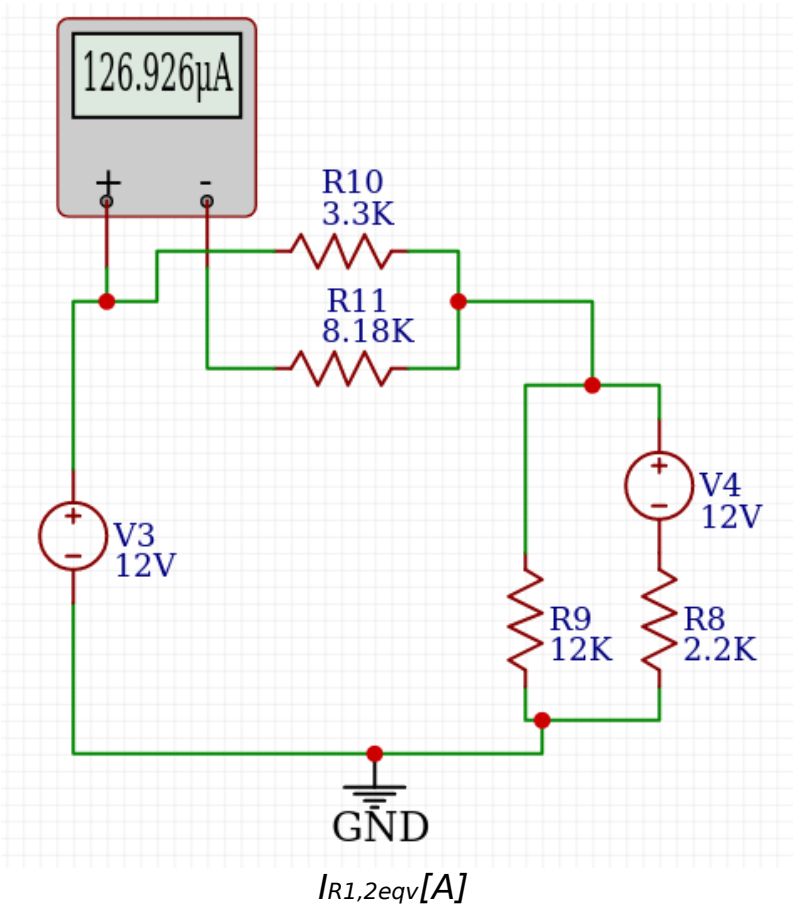


Table 4 (2.2)

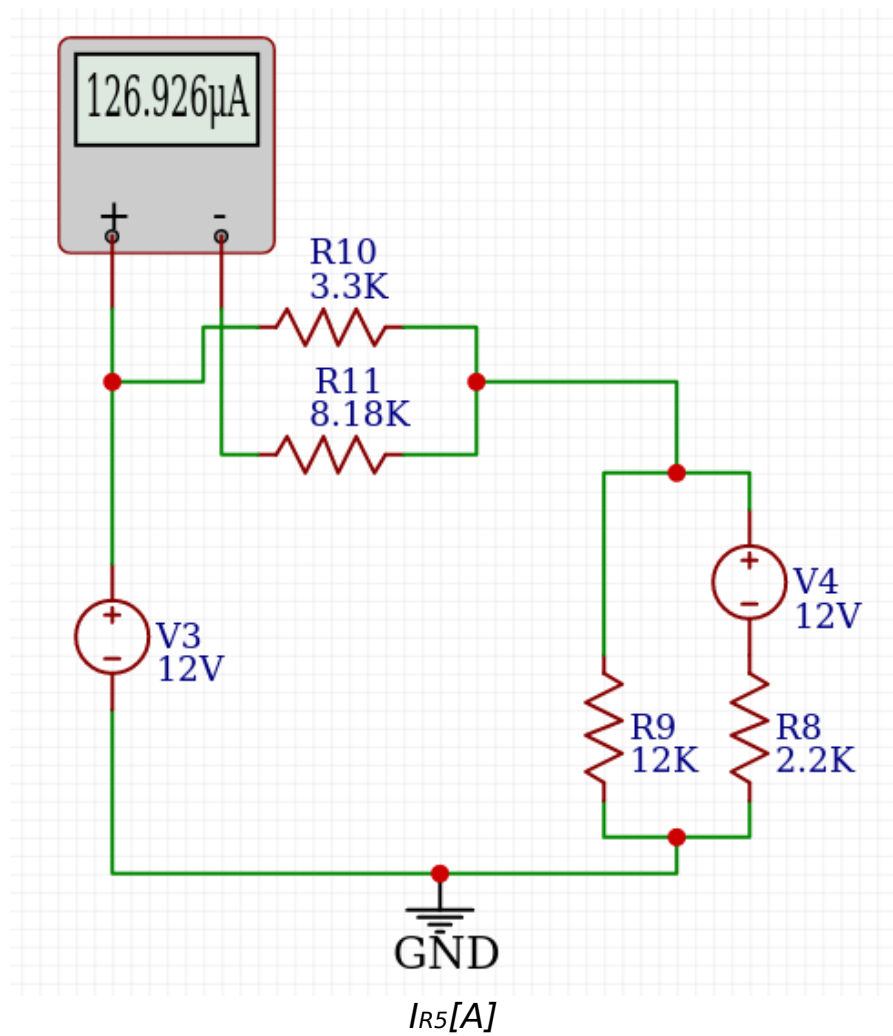

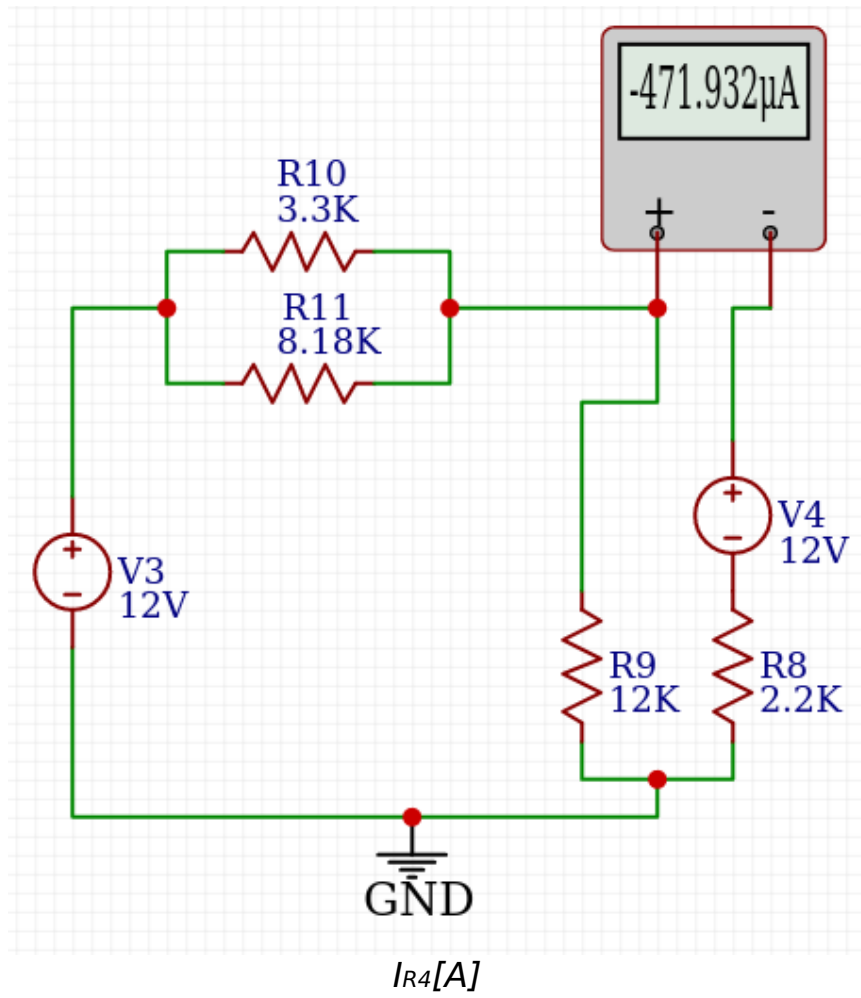


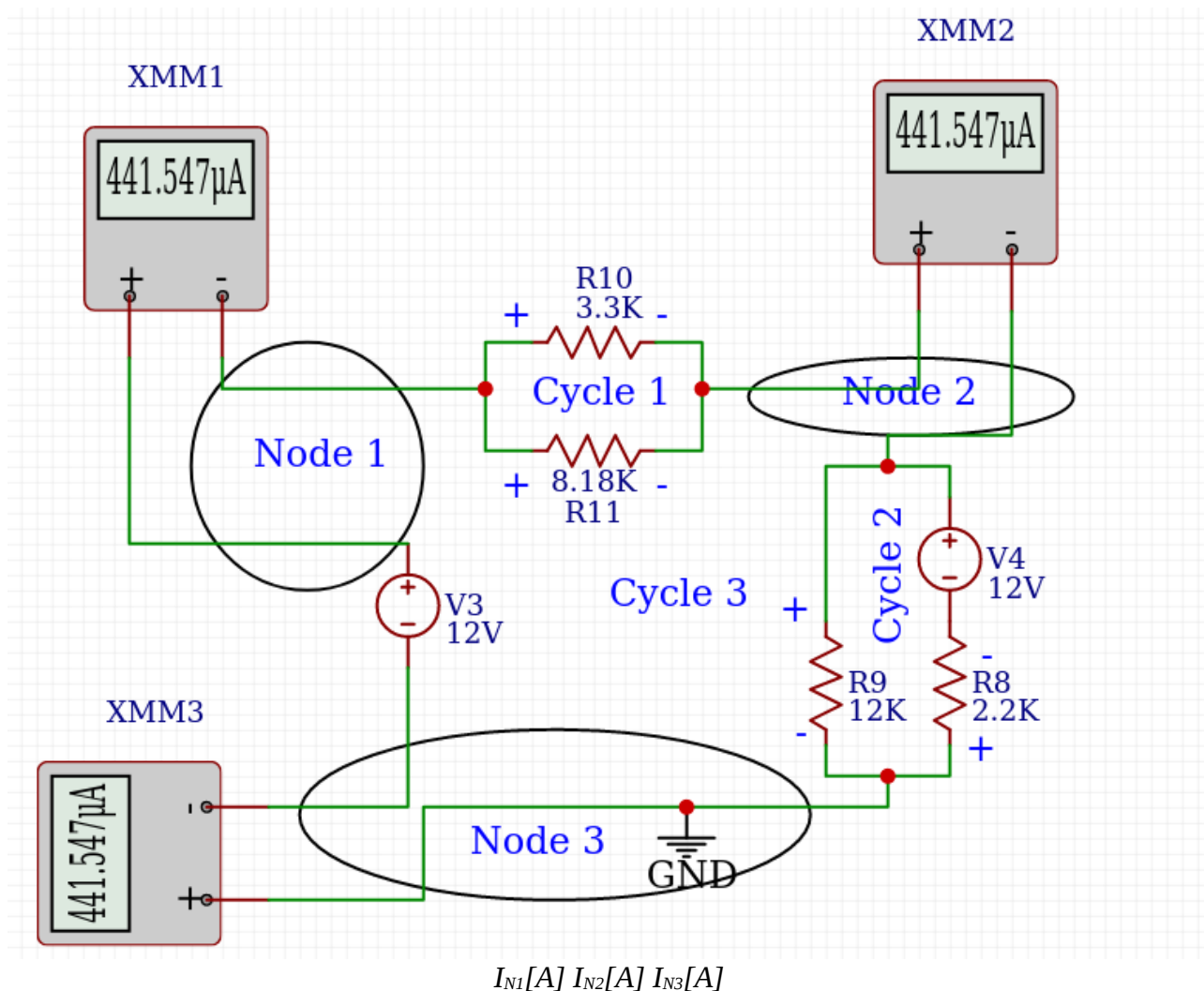
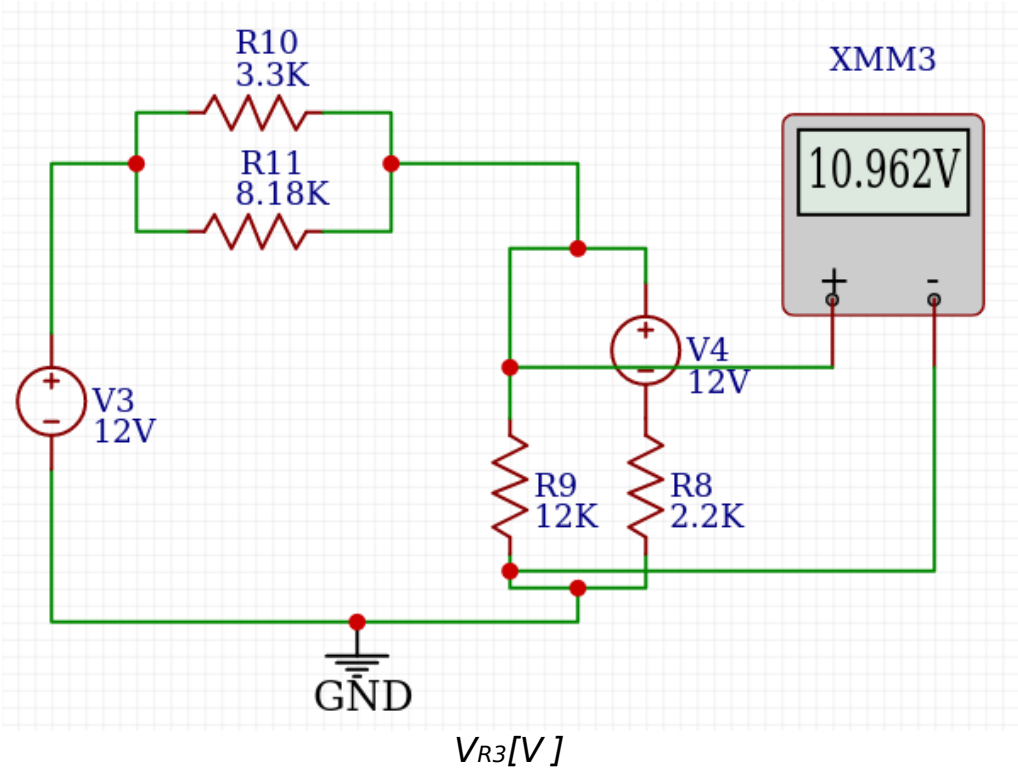


Table 6

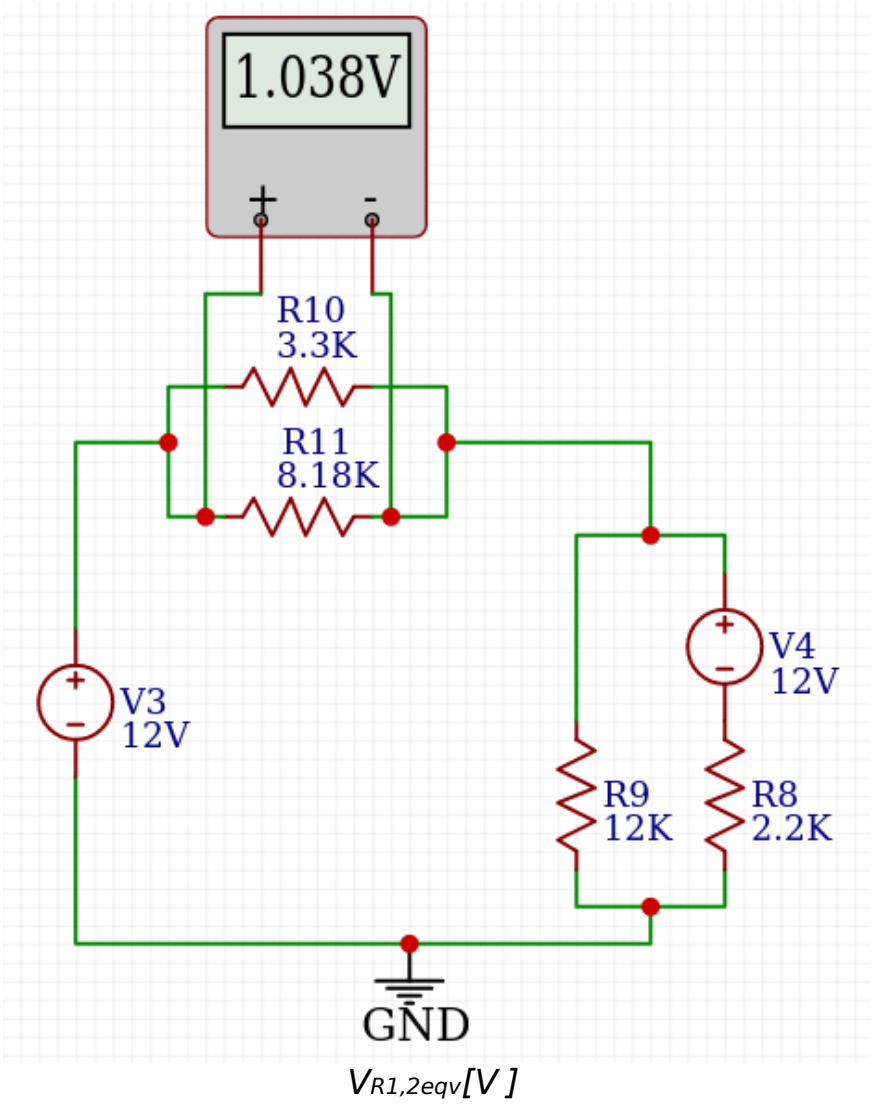


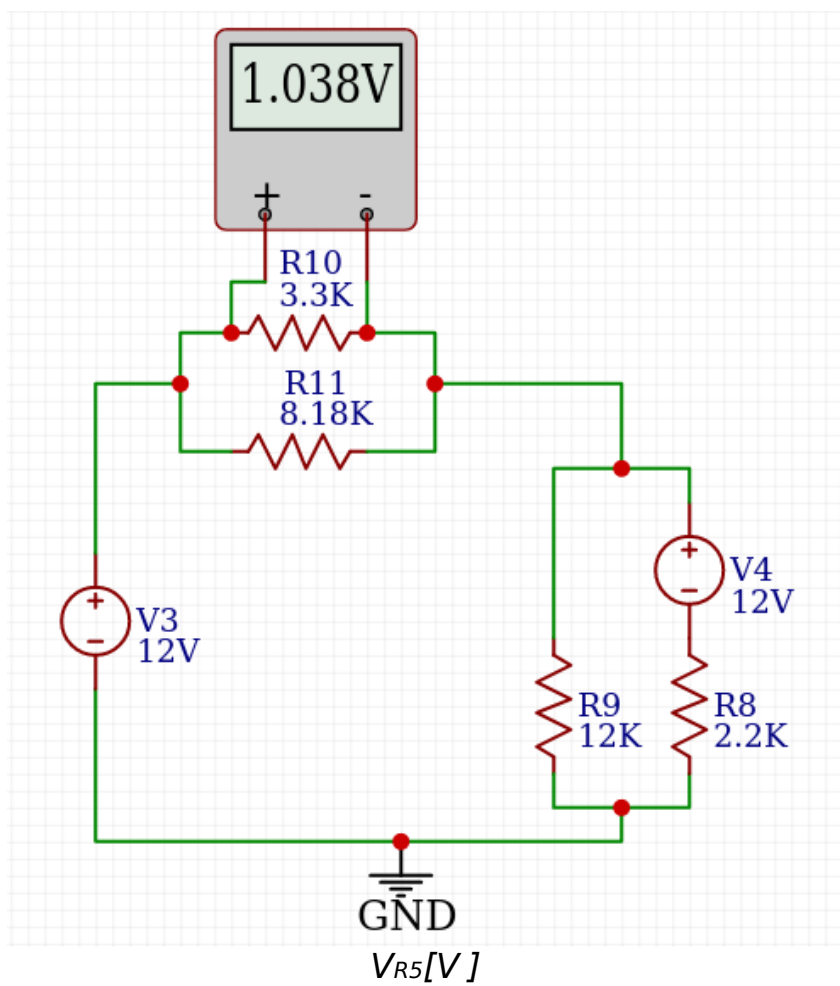
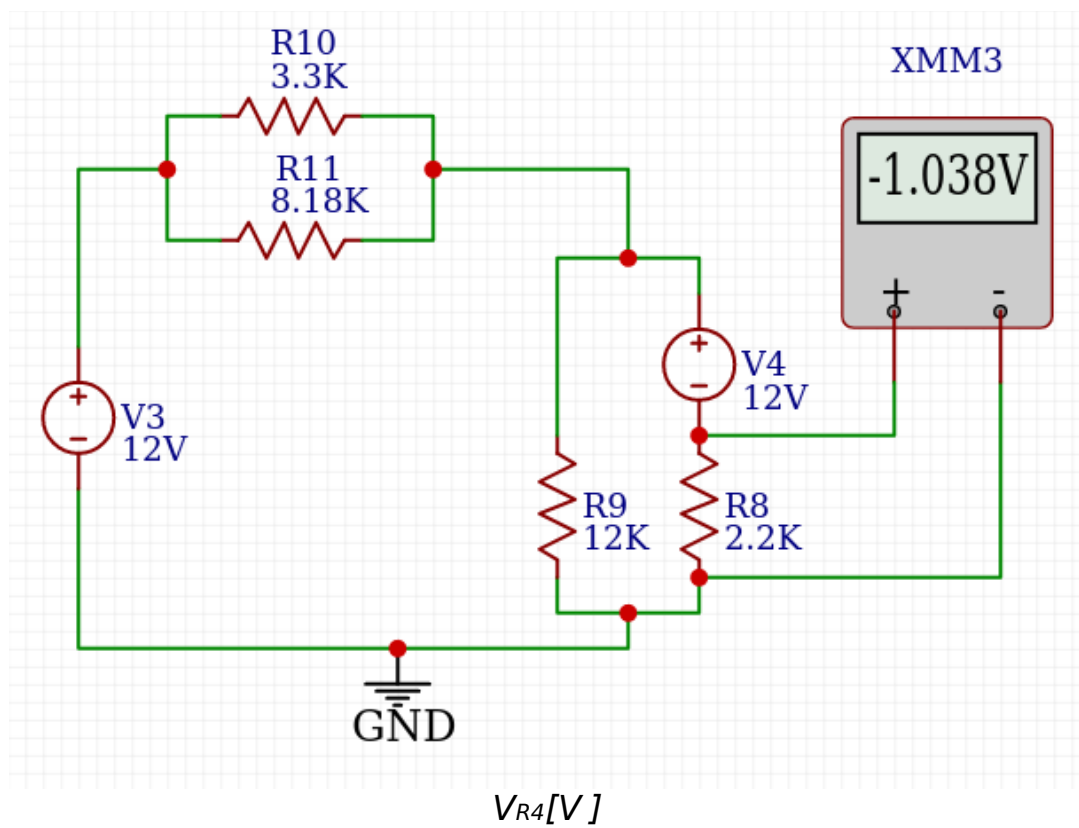


Table 7

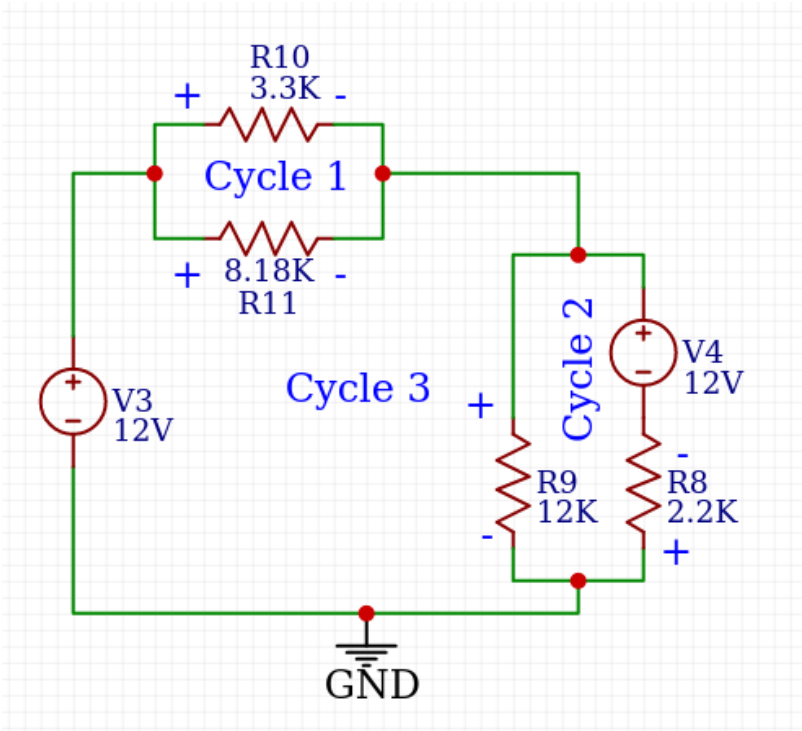

Last Built Circuit

Circuits

Figure 3



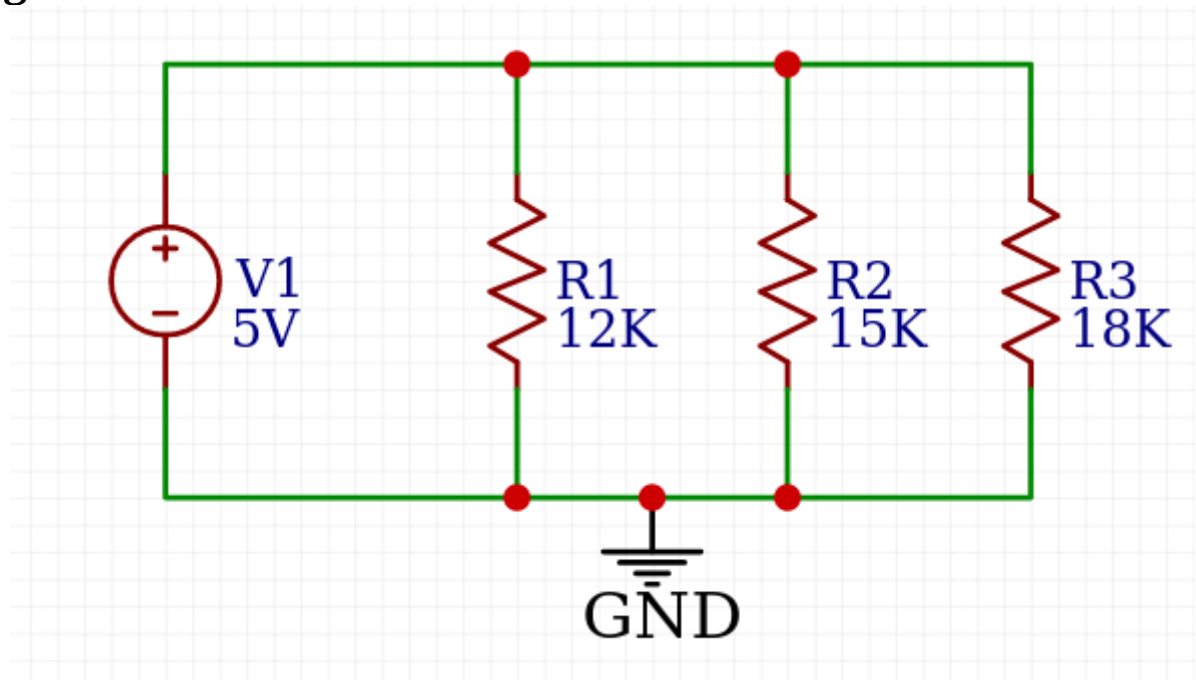



Figure 4

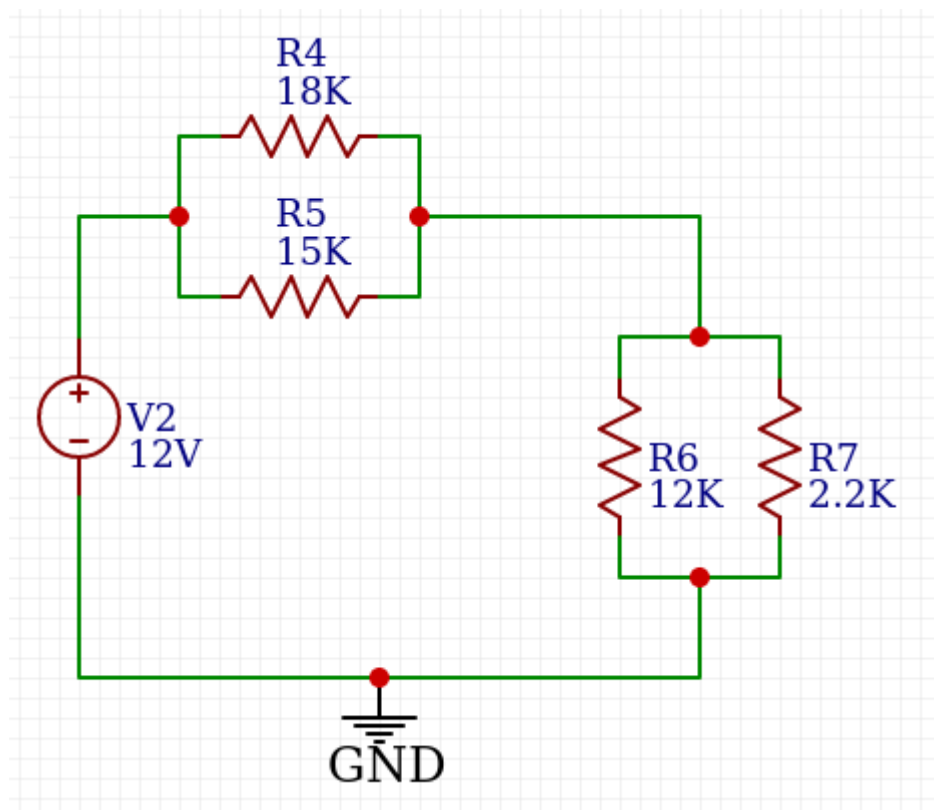

Section 2.1

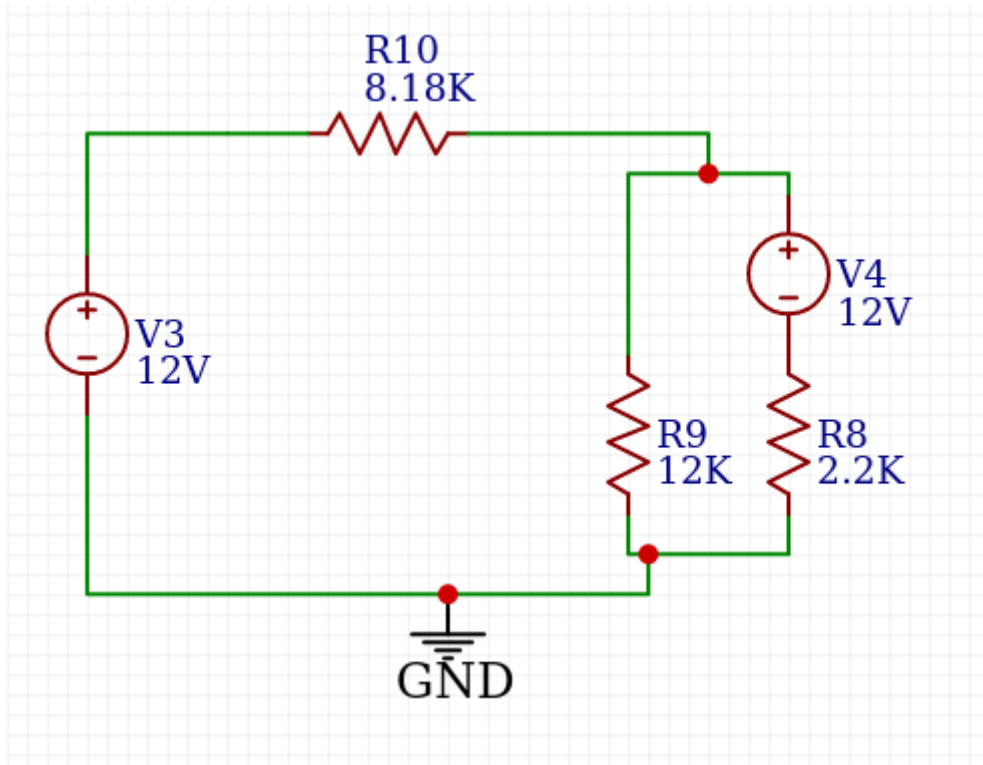

Section 2.2

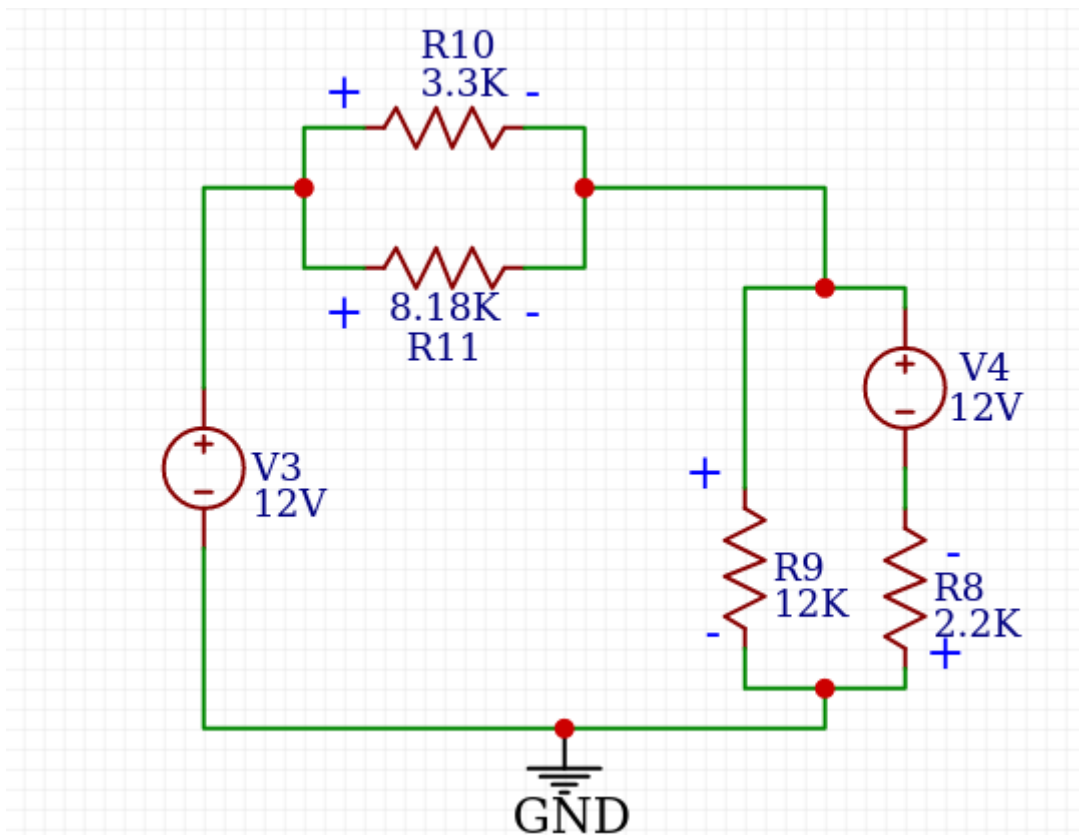

Tables

V_{k1}	$I_1[A]$	$I_2[A]$	$I_3[A]$	$I_1 + I_2 + I_3[A]$	$I_k[A]$ (Measured)	$I_k[A]$ (Calculated)	Relative Error [%]
5V	416.67 μA	333.3 μA	277.778 μA	1027,748 μA		1.028mA	
8V	666.67 μA	533.3 μA	444.4 μA	1644,37 μA		1.644mA	
12V	1mA	800 μA	666.67 μA	2466,67 μA		2.467mA	

Table 1

$I_{R1}[A]$	$I_{R2}[A]$	$I_{R1} + I_{R2}[A]$	$I_{R3}[A]$	$I_{R4}[A]$	$I_{R3} + I_{R4}[A]$	$I_k[A]$
543.229 μA	651.874 μA	1195,10 μA	15.43 μA	1.01mA	1025,43 μA	1.195mA

Table 2

$I_{C1}[A]$	$I_{C2}[A]$	$I_{R1,2eqv}[A]$	$I_{R3}[A]$	$I_{R4}[A]$
*	*	185.168 μA	873.762 μA	-688.571 μA

Table 3

* What is cycle current ? I think it's a mistake.

$I_{N1}[A]$	$I_{N2}[A]$	$I_{N3}[A]$	$I_{R1,2eqv}[A]$	$I_{R3}[A]$	$I_{R4}[A]$	$I_{R5}[A]$
441.547 μA	441.547 μA	441.547 μA	126.926 μA	913.479 μA	-471.932	126.926 μA

Table 4

Node 1	$441\mu\text{A} = 314\mu\text{A} + 126\mu\text{A}$
Node 2	$441\mu\text{A} = -471\mu\text{A} + 913\mu\text{A}$
Node 3	$-471\mu\text{A} = -471\mu\text{A}$
Node 4	$-471\mu\text{A} + 913\mu\text{A} = 441\mu\text{A}$
Table 5	

$V_{R1,2eqv} [V]$	$V_{R3} [V]$	$V_{R4} [V]$	$V_{R5} [V]$
1.038 V	10.962 V	-1.038 V	1.038 V
Table 6			

Cycle 1	$+ 1.038 - 1.038 = 0$
Cycle 2	$- 10.962 + 12 - 1.038 = 0$
Cycle 3	$- 12 + 1.038 + 10.962 = 0$
Table 7	

Mehmet Hüseyin YILDIZ
200104004095
Cse 231 Lab 02