

Table 1 - I_{R2} (1V)

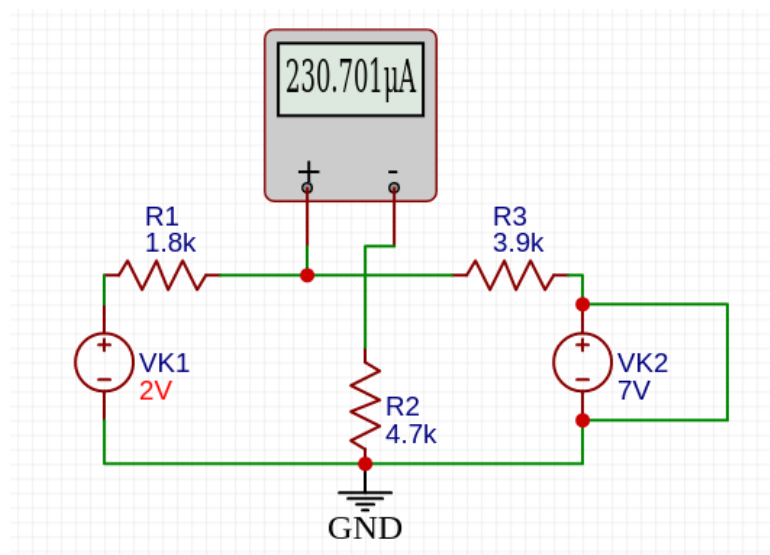


Table 1 - I_{R2} (2V)

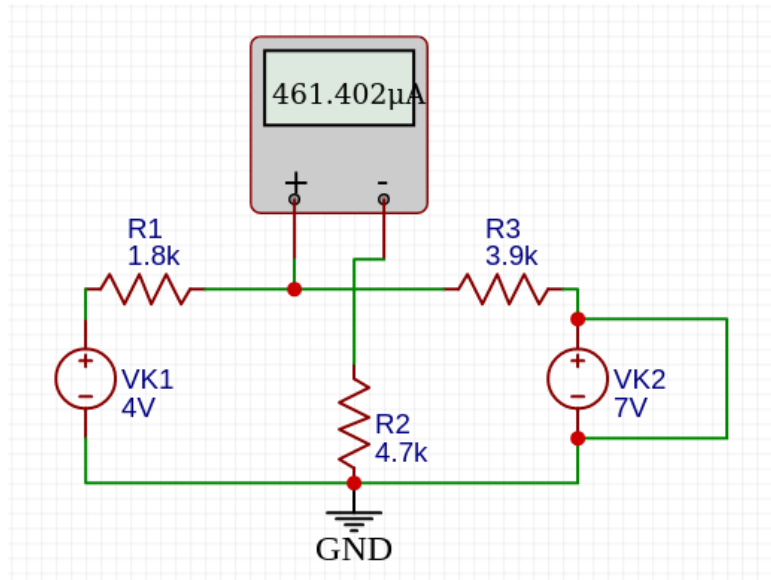


Table 1 - I_{R_2} (4V)

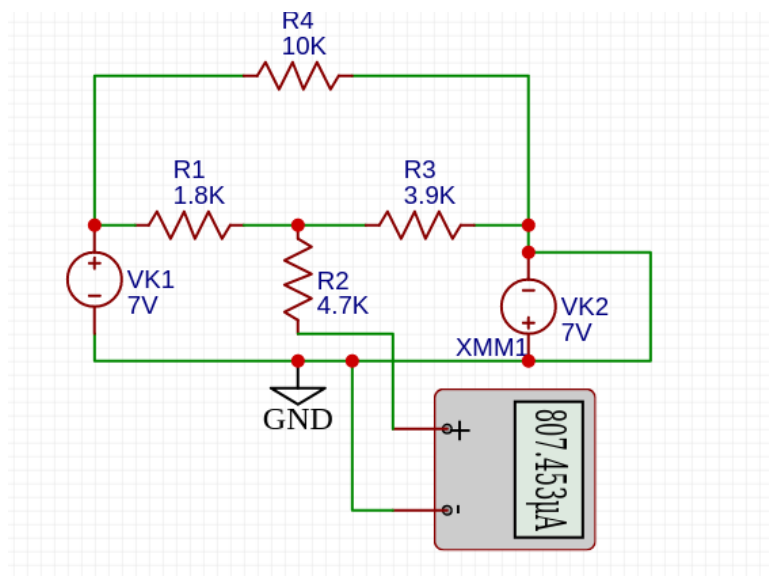


Table 2 - 1

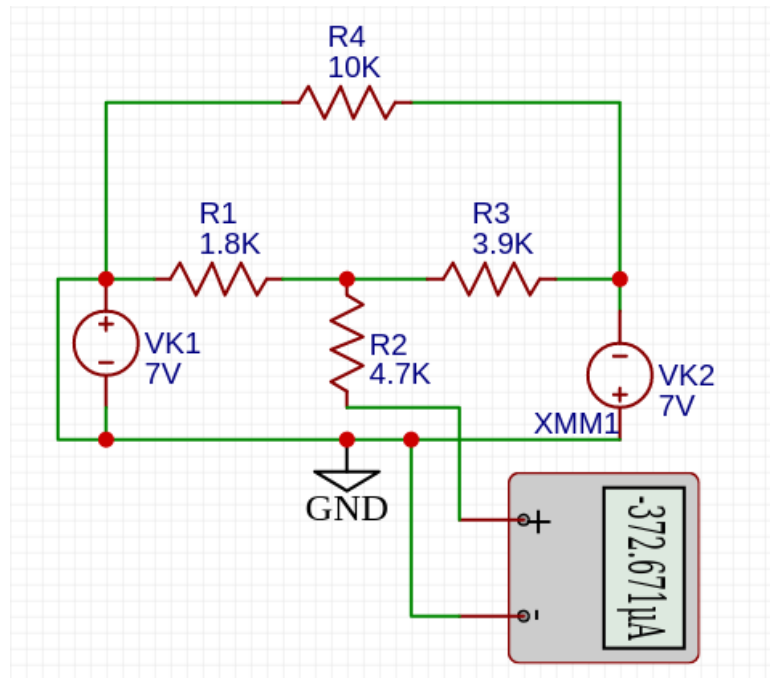


Table 2 - 2

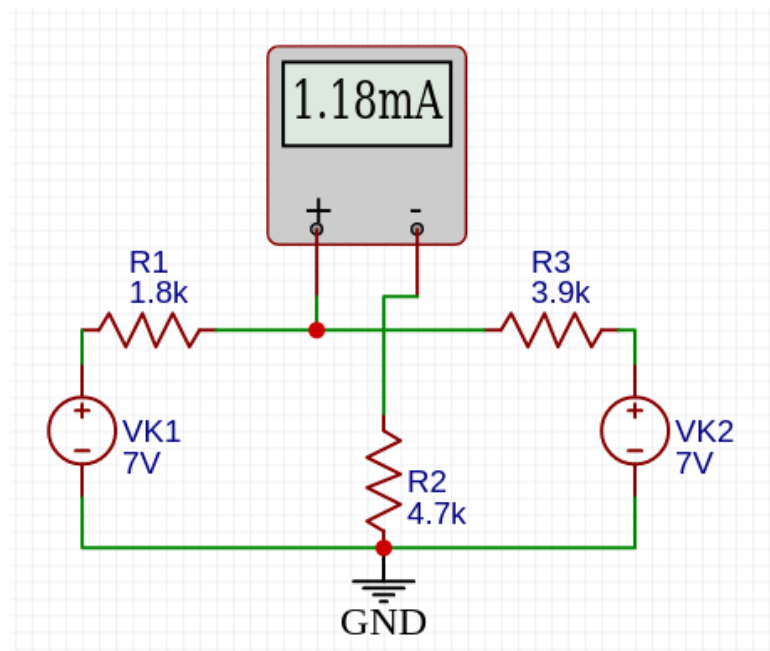


Table 2 - 3

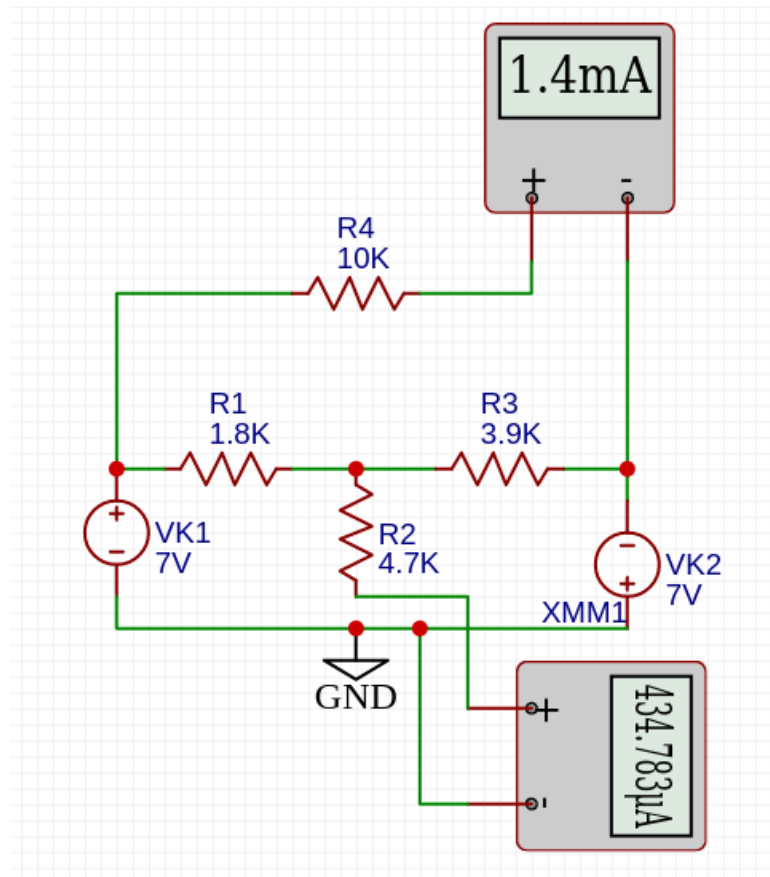


Table 3 - 5

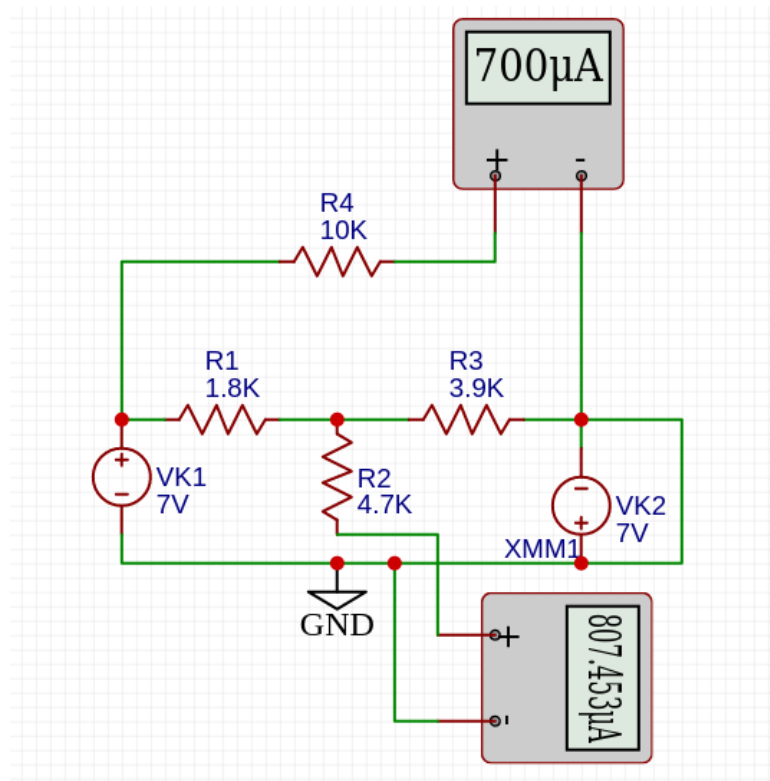


Table 3 - 2

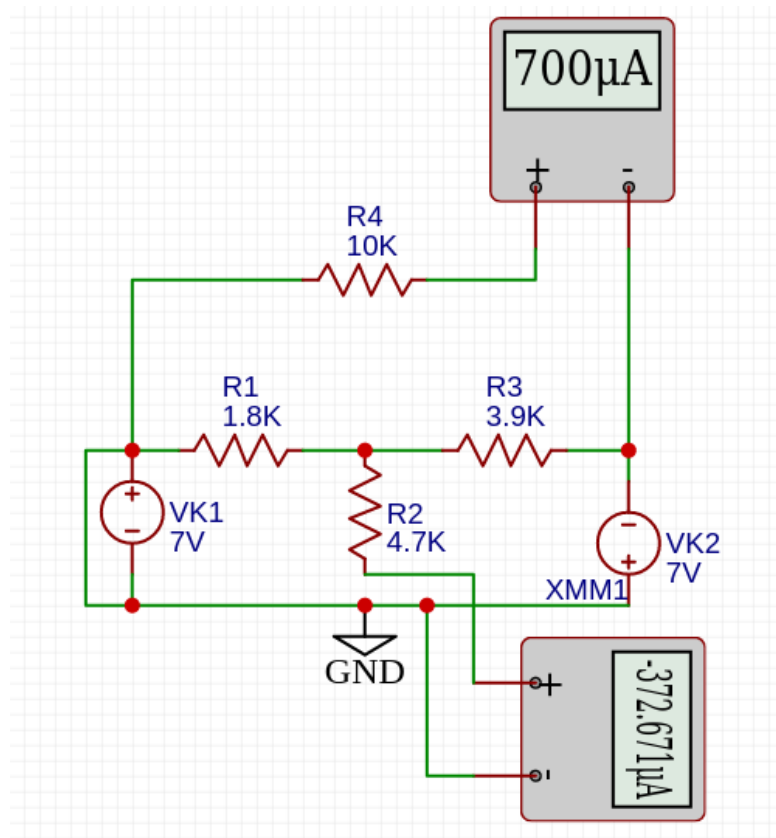


Table 3 - 1

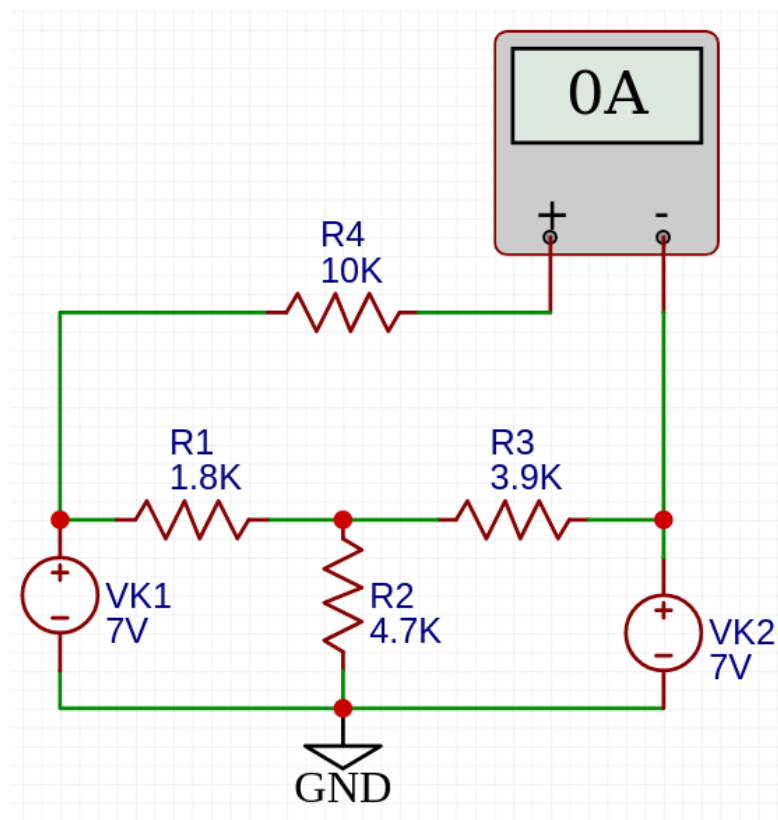


Table 4 - 3

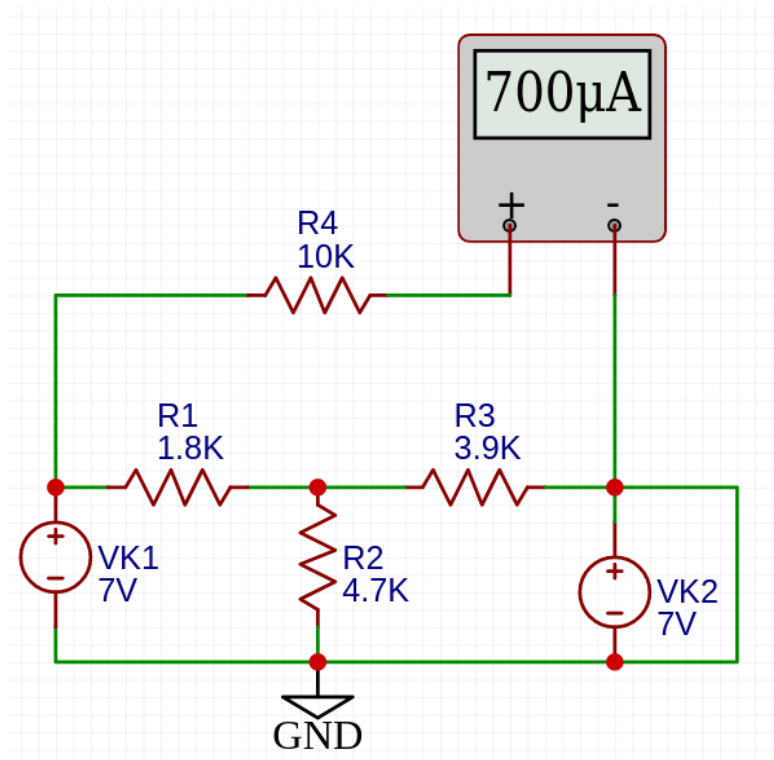


Table 4 - 1


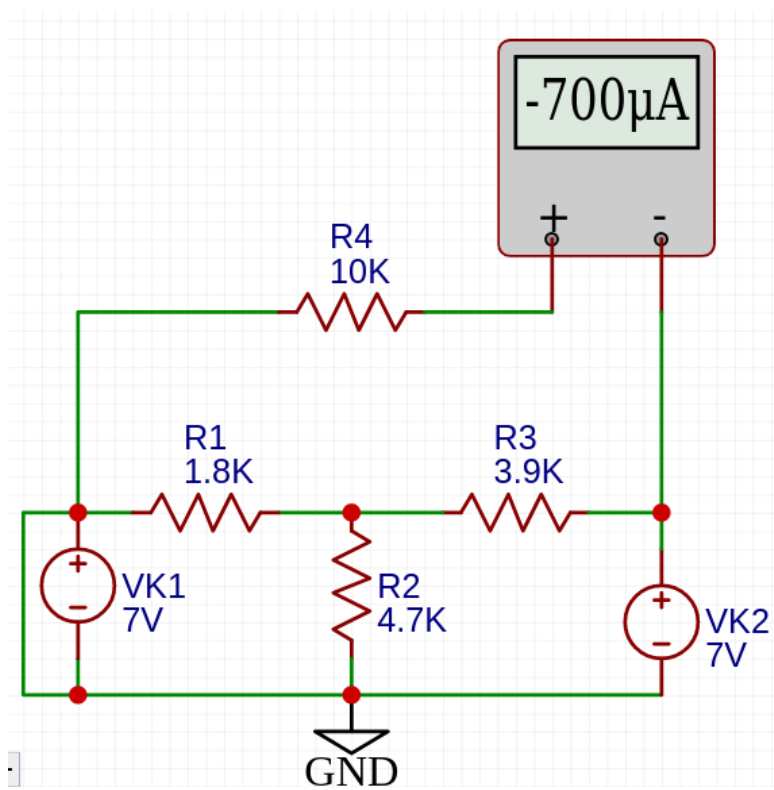


Table 4 - 2

Figure 1: Circuit 1

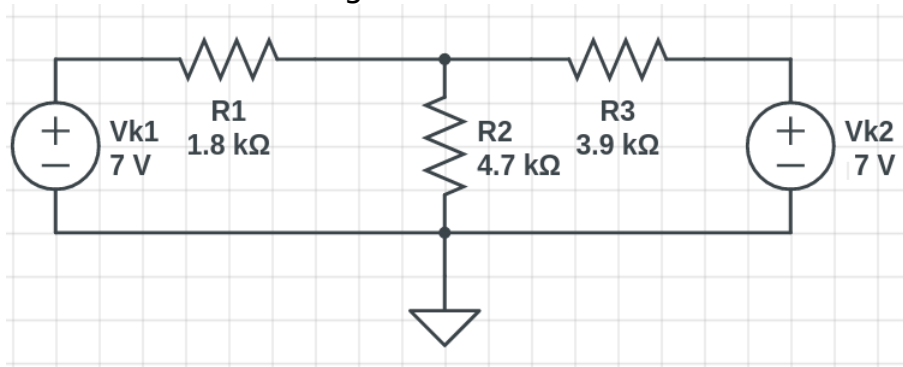


Multiplicativity Theorem			
$V_{k1}[V]$ Source Voltage	$I_{R2}[mA]$ Calculated	$I_{R2}[mA]$ Measured	Relative Error [%]
1	0.115 mA		
2	0.23 mA		
4	0.461 mA		
Table 1			

Superposition Theorem						
$V_{K1}[V]$	Volt-	$V_{K2}[V]$	Volt-	$I_{R2}[mA]$	$I_{R2}[mA]$	Relative
Source		Source		Calculated	Measured	Error [%]
age		age				
7		0		$I'_{R2} = 0.807$	$I'_{R2} =$	
0		-7		$I''_{R2} = -0.373$	$I''_{R2} =$	
$I'_{R2} + I''_{R2} = 0.434 \text{ mA}$						
7		-7		$I_{R2} = 0.434$	$I_{R2} =$	

Table 2

Figure 3: Circuit 3

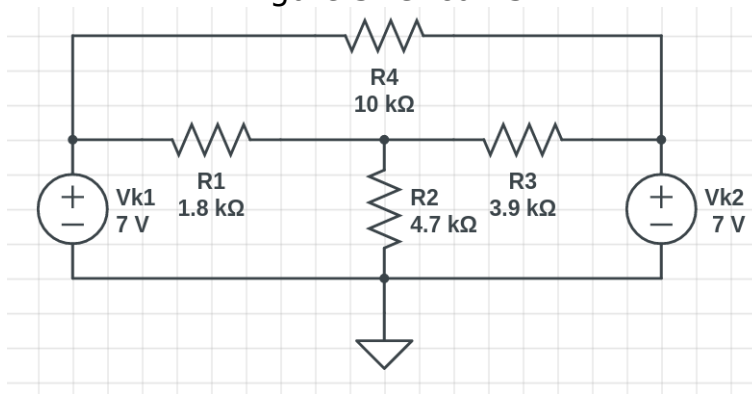

$V_{K1}[V]$ Source Voltage	$V_{K2}[V]$ Source Voltage	$I_{R2}[mA]$ Measured	$I_{R4}[mA]$ Measured	Relative Error [%]
7	0	$I'_{R2} = -0.373$	$I'_{R4} = 0.7$	
0	-7	$I''_{R2} = 0.807$	$I''_{R4} = 0.7$	
$I_{R2}' + I_{R2}'' = 0.434 \text{ mA}$				
$I_{R4}' + I_{R4}'' = 1.4 \text{ mA}$				
7	-7	$I_{R2} = 0.434$	$I_{R4} = 1.4$	
Table 3				

$V_{K1}[V]$ Source Voltage	$V_{K2}[V]$ Source Voltage	$I_{R4}[mA]$ Calculated	$I_{R4}[mA]$ Measured	Relative Error [%]
7	0	$I'_{R4} = 0.7$	$I'_{R4} =$	
0	7	$I''_{R4} = -0.7$	$I''_{R4} =$	
7	7	$I_{R4} = 0$	$I_{R4} =$	
Table 4				