

Step 1


- 4 operations:
- maintain present value
 - load
 - clear
 - swap

So, use 4x1 mux

Step 2

| S_1 | S_0 | |
|-------|-------|------------------------|
| 0 | 0 | Maintain present value |
| 0 | 1 | load |
| 1 | 0 | clear |
| 1 | 1 | swap |

Step 3

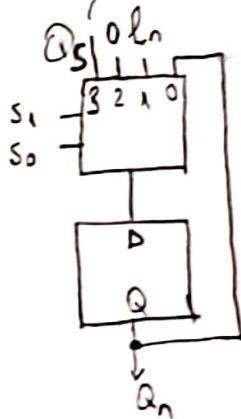

! to here we correct the other one to swap for example:

if $n == 1 \rightarrow s = 2$

if $n == 2 \rightarrow s = 1$

if $n == 3 \rightarrow s = 4$

⋮

Step 4

| Inputs | | | Outputs | | Operations |
|--------|----|----|----------------|----------------|----------------------------|
| cl | ld | sw | S ₁ | S ₀ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | maintain the present value |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Swap |
| 0 | 1 | X | 0 | 1 | load |
| 1 | X | X | 1 | 0 | clear |

$$S_0 = cl' (ld' \cdot sw + ld)$$

$$S_1 = cl' \cdot ld' \cdot sw + cl$$

